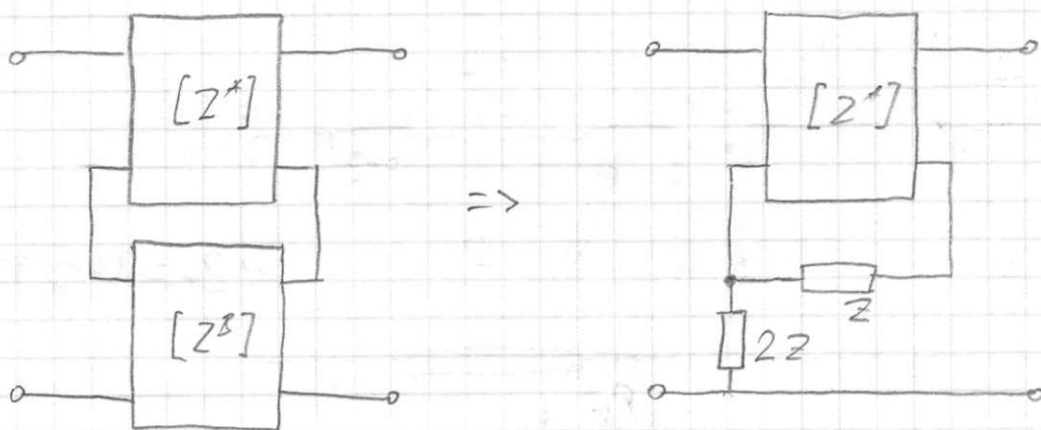


$$Z_T = 30 - j40 \Omega$$


2. MI 2009. god.

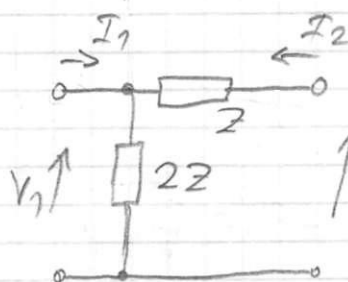Zadatak 1



→ serijski spoj dvopolačnih mreža

za ukupnu matricu Z parametara vrijedi: $[Z] = [Z^A] + [Z^B]$



$$V_1 = Z_{11} I_1 + Z_{12} I_2$$

$$V_2 = Z_{21} I_1 + Z_{22} I_2$$

$$Z_{11}^B = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0} \Rightarrow \boxed{Z_{11}^B = Z}$$

$$Z_{12}^B = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{I_1=0} \Rightarrow \boxed{Z_{12}^B = 2Z}$$

$$Z_{22}^B = \frac{V_2}{I_2} \Big|_{I_1=0} \Rightarrow \boxed{Z_{22}^B = 3Z}$$


$$Z_{21}^B = \frac{V_2}{I_1} \Big|_{I_2=0} \Rightarrow \boxed{Z_{21}^B = 2Z}$$

$$[Z^B] = \begin{bmatrix} Z & 2Z \\ 2Z & 3Z \end{bmatrix} \Rightarrow \text{mreža je recipročna}$$


$$[Z] = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+2 & -2+2 \\ 2+2 & 2+3 \end{bmatrix}$$

$$[Z] = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{2 matrica nije recipročna} \\ \text{pa ne postoji ekvivalentni T sklop}$$

Zadatak 2

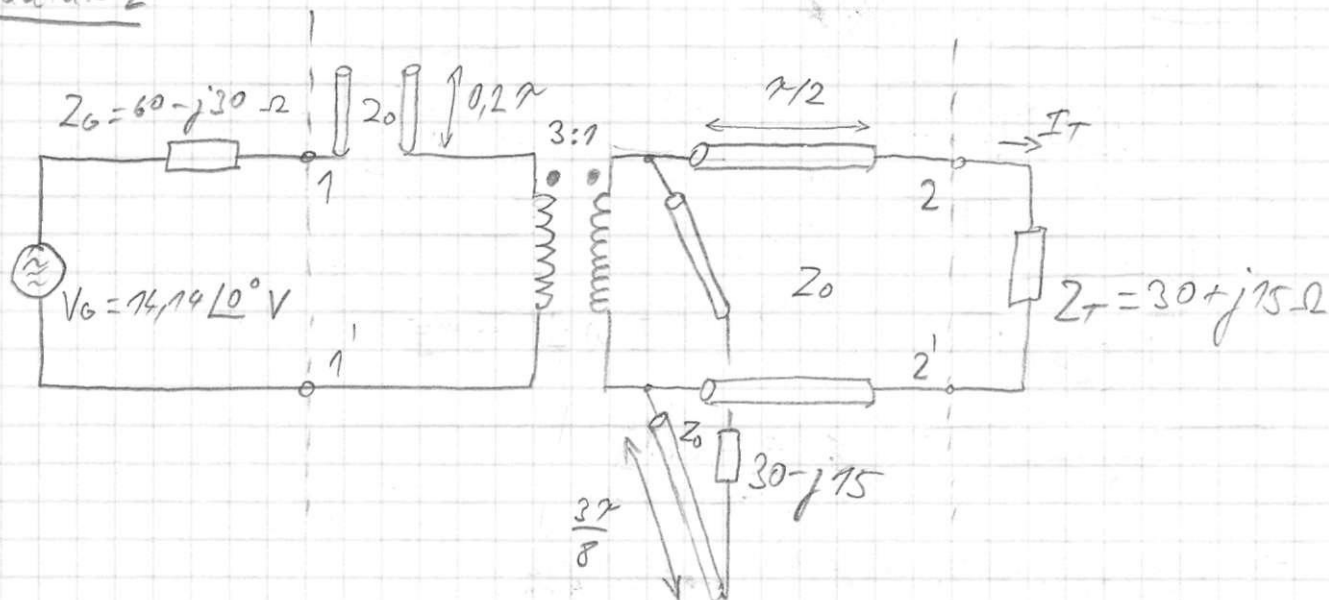

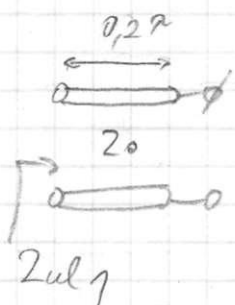
Potrebno je odrediti impedancije odsječaka otvorene linije dužine $0,2\lambda$, te linije dužine $3\lambda/8$.



$$Z_{ul1} = -j \frac{Z_0}{\tan \beta l}$$

$$\beta l = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot 0,2\lambda = \frac{2\pi}{5} \text{ rad} \\ \beta l = 72^\circ$$
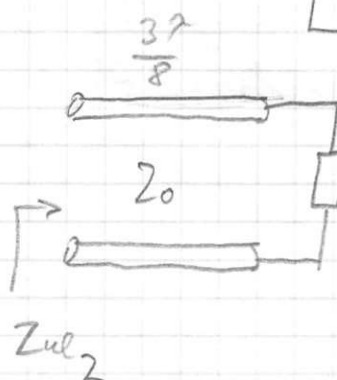
$$Z_{ul1} = -j 16,246 \Omega = 16,246 \angle -90^\circ$$



$$Z_{ul2} = Z_0 \frac{Z_T' + j Z_0 \tan \beta l}{Z_0 + j Z_T' \tan \beta l}$$

$$\beta l = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{3\lambda}{8} = \frac{3\pi}{4} \\ \beta l = 135^\circ$$


$$Z_{ul2} = 50 \cdot \frac{30 - j15 - j50}{50 - j(30 - j15)} = 50 \cdot \frac{30 - j65}{35 - j30}$$

$$Z_{ul2} = 50 \cdot \frac{\sqrt{30^2 + 65^2} \angle \arctan \frac{-65}{30}}{\sqrt{35^2 + 30^2} \angle \arctan \frac{-30}{35}}$$

$$Z_{ul2} = 50 \cdot \frac{73,82 \angle -65,2^\circ}{46,1 \angle -40,6^\circ}$$

$$Z_{ul2} = 80,06 \angle -24,6^\circ \Omega$$

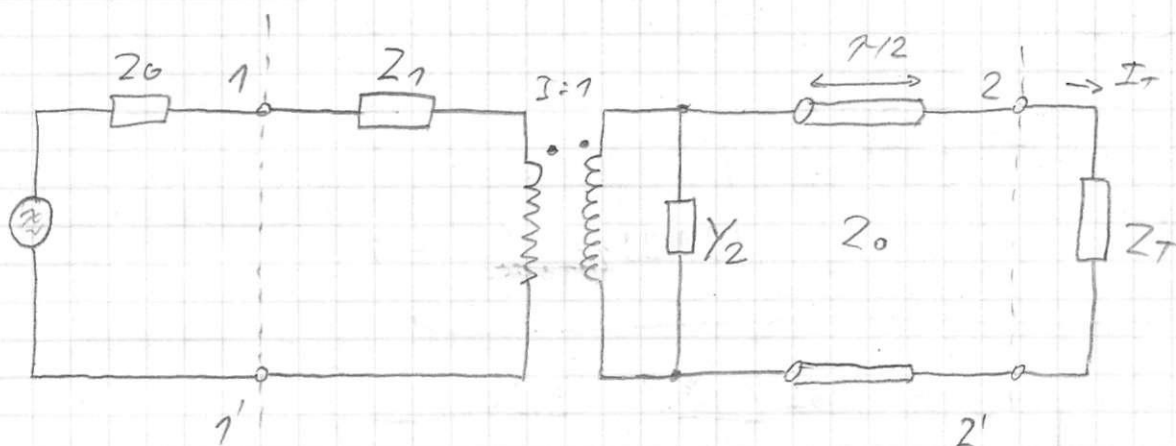▽ OPREZ: Pri pazni na kvadrante u kojemu se nalaze kutovi



$$Z_1 = Z_{ul1} = 16,246 \angle -90^\circ \Omega \quad Y_2 = \frac{1}{Z_{ul2}} = 0,0125 \angle 24,6^\circ \Omega^{-1}$$

Imamo kaskadu 4 elementa: impedancije \$Z_1\$, transformatora, admittancije \$Y_2\$ i odspjeka linije dužine \$l/2\$. ABCD matrica cijele mreže izmađu priključaka 1 i 2 jednaka je umnošku ABCD matrica pojedinih elemenata u kaskadi.

$$ABCD(Z_1) = \begin{bmatrix} 1 & 16,246 \angle -90^\circ \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad ABCD(\text{trofo}) = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$

$$ABCD(Y_2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0,0125 \angle 24,6^\circ & 1 \end{bmatrix} \quad ABCD(\text{linija}) = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Pogledati u predavanja i na točan izraz za ovu matricu 3

ukupna ABCD matrica

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 16,245 \angle -90^\circ \\ 0 & 1 \end{bmatrix}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0,0125 \angle 24,6 & 1 \end{bmatrix}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 + 5,145 \angle -90^\circ \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0,0125 \angle 204,6 & -1 \end{bmatrix}$$

$$1 + 5,145 \angle -90^\circ = 1 - j5,145 = \sqrt{1^2 + 5,145^2} \angle \arctan \frac{-5,145}{1} \text{ (IV. kvadrant)}$$

$$= 5,241 \angle -79^\circ$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 3 & 5,241 \angle -79^\circ \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0,0125 \angle 204,6 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -3 + 0,065 \angle 125,6 & 5,241 \angle 101 \\ 0,0041 \angle 204,6 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$$


$$-3 + 0,065 (\cos 125,6 + j \sin 125,6) = -3 - 0,038 + j0,053$$

$$= -3,38 + j0,053$$

$$= 3,3787 \angle 179,1^\circ$$

Konačna ABCD matrica
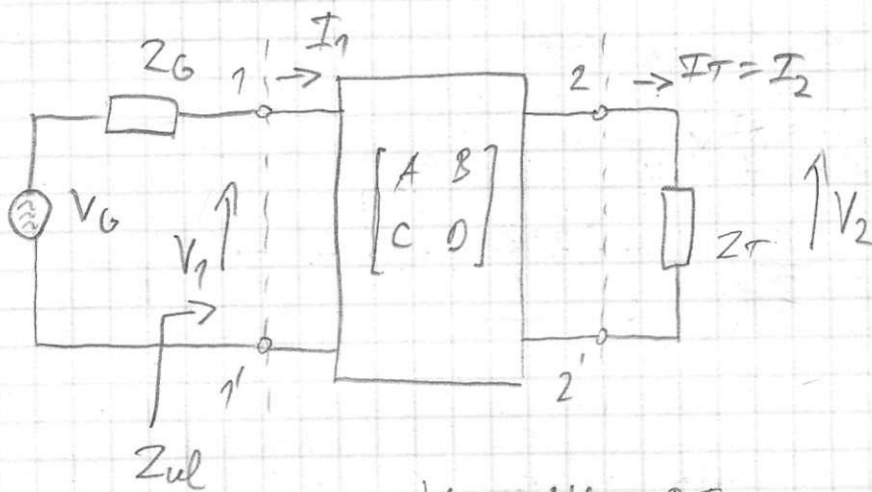
$$\begin{bmatrix} 3,378 \angle 179,1^\circ & 5,241 \angle 101 \\ 0,0041 \angle 204,6 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$$



$$Z_{ul} = \frac{V_1}{I_1}$$

$$V_1 = AV_2 + BI_2$$

$$I_1 = CV_2 + 0I_2$$


$$Z_{ul} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{AV_2 + B \frac{V_2}{Z_T}}{CV_2 + 0 \frac{V_2}{Z_T}} \Rightarrow Z_{ul} = \frac{AZ_T + B}{CZ_T + 0}$$

$$Z_{ul} = \frac{3,378 \cdot 1009,1^\circ \cdot 33,54 \angle 26,56^\circ + 5,241 \angle 170,1^\circ}{0,0041 \angle 204,6^\circ \cdot 33,54 \angle 26,56^\circ - \frac{1}{3}}$$

$$Z_{ul} = \frac{113,29 \angle 205,66^\circ + 5,241 \angle 170,1^\circ}{0,137 \angle 231,16^\circ - \frac{1}{3}} = \frac{-103,11 - j 43,91}{-0,42 - j 0,706}$$

$$Z_{ul} = \frac{112,07 \angle 203^\circ}{0,433 \angle 194,16^\circ} \Rightarrow Z_{ul} = 258,82 \angle 8,84^\circ$$

Postavlja se nadomjesna mreža:

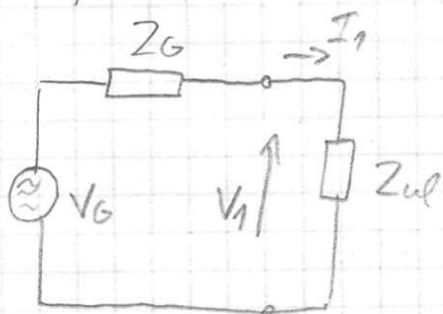

$$V_1 = V_G \cdot \frac{Z_{ul}}{Z_{ul} + Z_G} = AV_2 + BI_2 = V_2 \left(A + \frac{B}{Z_T} \right)$$

$$\Rightarrow V_2 = V_G \cdot \frac{Z_{ul}}{Z_{ul} + Z_G} \cdot \frac{Z_T}{AZ_T + B}$$

$$I_2 = \frac{V_2}{Z_T}$$

$$P_T = \frac{1}{2} V_2 I_2^*$$

snaga tereta

$$P_A = \frac{|V_G|^2}{8R_G}$$

raspoloživa snaga

Snaga prebena mreži na skrozfama 1-1':

$$P_{1-1'} = \frac{1}{2} V_1 \cdot I_1^*$$

$$I_1 = \frac{V_1}{Z_{ul}}$$