

2012./2013.


21 - MIKELI
(ISPITI)

①

LJETNI ROK

- ③ Prilagođeni cirkulator bez gubitaka ima u nepropusnom svjetlu gušćine od 20 dB. Fazno kašnjenje između susjednih proboja je -30° . Odrediti raspisnu matricu cirkulatora! Ako su proboji cirkulatora 2 i 3 povezani prijenosnom linijom dužine 1 m, koeficijent struje $\gamma = 0.1 \frac{Np}{m} + j \frac{\pi}{3} \frac{rad}{m}$ i karakteristična impedancija 50Ω , odrediti koeficijent refleksije na proboju 1 cirkulatora, karakteristična impedancija sustava je 50Ω .
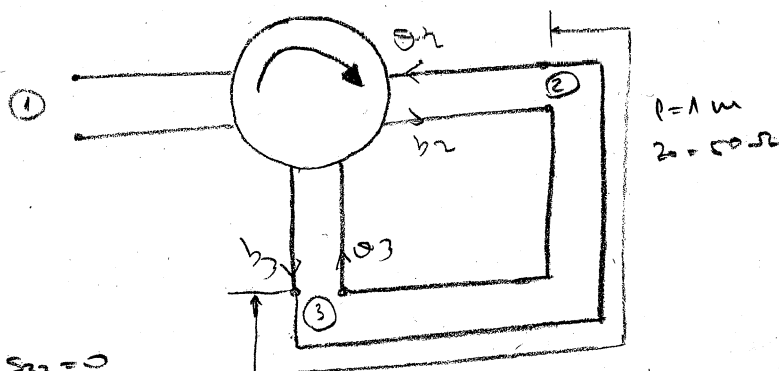
$$[S] = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} \\ S_{21} & S_{22} & S_{23} \\ S_{31} & S_{32} & S_{33} \end{bmatrix}$$



prilagođen $\Rightarrow S_{11} = S_{22} = S_{33} = 0$

$\rho = -30^\circ$

$\alpha = 20 \text{ dB}$

$$S_{12} = S_{23} = S_{31} = 10^{-\frac{20}{20}} e^{-j30^\circ} = 0.1 \angle -30^\circ$$

$$|S_{11}|^2 + |S_{21}|^2 + |S_{31}|^2 = 1$$

$$|S_{21}|^2 = 1 - |S_{11}|^2 - |S_{31}|^2 = 0.994$$

$$S_{21} = S_{13} = S_{32} = 0.994 \angle -30^\circ$$

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & 0.1 \angle -30^\circ & 0.994 \angle -30^\circ \\ 0.994 \angle -30^\circ & 0 & 0.1 \angle -30^\circ \\ 0.1 \angle -30^\circ & 0.994 \angle -30^\circ & 0 \end{bmatrix}$$


\Rightarrow

$$l = 1 \text{ m}$$

$$\delta = 0.1 + j \frac{\pi}{3}$$

$$Z_0 = 50 \Omega$$

$$\Gamma_1 = ? = \frac{b_1}{a_1}$$

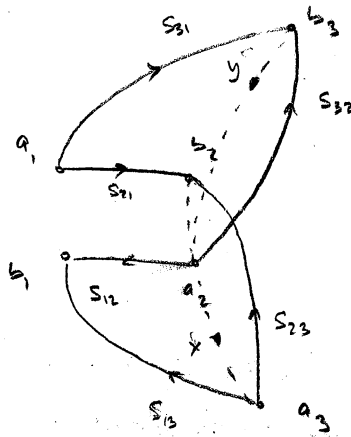

$$\Gamma_1 = \frac{b_1}{a_1} = ?$$

$$e^{-\delta l} = e^{-(0.1 + j \frac{\pi}{3}) \cdot 1}$$

$$= e^{-0.1} \cdot e^{-j \frac{\pi}{3}} = 0.905 \angle -60^\circ$$

$$b_1 = S_{12} a_2 + S_{13} a_3$$

$$a_2 = e^{-\delta l} b_3$$

$$b_2 = S_{21} a_1 + S_{23} a_3$$

$$a_3 = e^{-\delta l} b_2$$

$$b_3 = S_{31} a_1 + S_{32} a_2$$

$$b_3 = S_{31} a_1 + S_{32} e^{-\delta l} b_3$$

$$b_2 = S_{21} a_1 + S_{23} e^{-\delta l} b_2$$

$$b_3 = \frac{S_{31} a_1}{1 - S_{32} e^{-\delta l}}$$

$$b_2 = \frac{S_{21} a_1}{1 - S_{23} e^{-\delta l}}$$

$$b_1 = S_{12} \cdot e^{-\delta l} \cdot \frac{S_{31} a_1}{1 - S_{32} e^{-\delta l}} + S_{13} \cdot e^{-\delta l} \cdot \frac{S_{21} a_1}{1 - S_{23} e^{-\delta l}}$$

$$\frac{b_1}{a_1} = \frac{S_{12} \cdot S_{31} e^{-\delta l}}{1 - S_{32} e^{-\delta l}} + \frac{S_{13} \cdot S_{21} e^{-\delta l}}{1 - S_{23} e^{-\delta l}} = 0.896 \angle -125.4^\circ$$

4. Ze tranzistor u spoju z prednizice baze na frekvenciji 2.1 GHz (2) u sustavu karakteristične impedancije 50 Ω zadane je raspršna matrica [S]. Ispitati stabilnost tranzistora, Nacrtati krivulice stabilnosti i označiti nestabilno područje. Izračunati koeficijent refleksije impedancije na ulazu tranzistora (problem 1) a zatim na izlazu (problem 2) priključen teret impedancije $80 + j180 \Omega$. Da li ovaj teret osigurava stabilan rad pojačala? Obrazložiti odgovor.

$$[S] = \begin{bmatrix} 1.194 \angle 162.7^\circ & 0.126 \angle 156.6^\circ \\ 2.270 \angle -38.8^\circ & 1.218 \angle -26^\circ \end{bmatrix}$$

$$K = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2|S_{12} \cdot S_{21}|} = -0.874 > 1$$

$$\Delta = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21} = 1.187 \angle 141.17^\circ$$

$$|\Delta| = 1.187 < 1 \quad \times$$

potencijalno nestabilan tranzistor

$$Z_T = 80 + j180 \Omega = 196.97 \angle 66.03^\circ \Omega$$

ulazna krivulica

$$S_G = \frac{(S_{11} - \Delta S_{22}^*)}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2} = \frac{0.269 - 0.034j}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2} = 16.309 \angle -7.189^\circ$$

$$R_G = \left| \frac{S_{12} \cdot S_{21}}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2} \right| = 17.16$$

izlazna krivulica

$$S_T = \frac{(S_{22} - \Delta S_{11}^*)}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} = 2.743 \angle 176.46^\circ$$

$$R_T = \left| \frac{S_{12} \cdot S_{21}}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \right| = 3.83$$

$$\Gamma_T = \frac{Z_T - Z_0}{Z_T + Z_0} = 0.8218 \angle 26.37^\circ$$

$$\Gamma_{ul} = S_{11} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_T}{1 - S_{22} \Gamma_T} = 45.25 \angle -129.7^\circ$$


$$\Gamma_{ul} = \frac{Z_{ul} - Z_0}{Z_{ul} + Z_0} \Rightarrow Z_{ul} \Gamma_{ul} + Z_0 \Gamma_{ul} = Z_{ul} - Z_0$$

$$Z_{ul} [\Gamma_{ul} - 1] = Z_0 [-1 - \Gamma_{ul}]$$

$$Z_{ul} = Z_0 \frac{1 + \Gamma_{ul}}{1 - \Gamma_{ul}} = 48.66 \angle -177.24^\circ \Omega$$

Wave function

$$|S_{11}| > 1$$

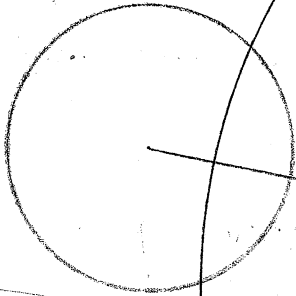


Gravitate se
ve. vid.
(van papire)

$|P_{11}| = 1$



S_9

Plane function

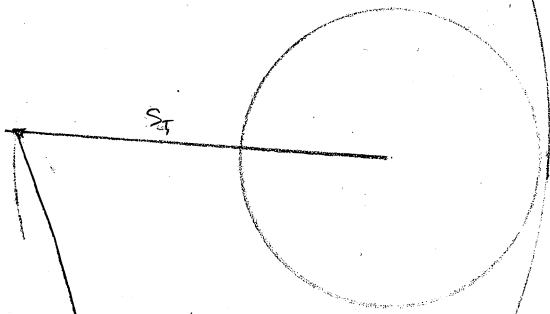

S_4

R



DEKANSKI ROK

3

3. Problem 2:3 kvadratnog hibrida zadržani su tretina reaktancije X_T , koliko mora positi reaktancije X_T ako je faza signala na izlazu $T_{14} = 1/\sqrt{2}$ sklope zakrenute za 70° u odnosu na ulazni signal? Izračunati raspisnu matriču za novi dvoprolazni sklop! Linije su bez gubitaka. Karakteristične impedancije sustava je 50Ω . Odrediti rasos induktiviteta ili kapaciteta koji ovi reaktanciji X_T ako je radna frekvencija 45 Hz .

$$[S] = \frac{-j}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -j & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -j \\ -j & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -j & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Gamma_T = \frac{jX_T - Z}{jX_T + Z}$$

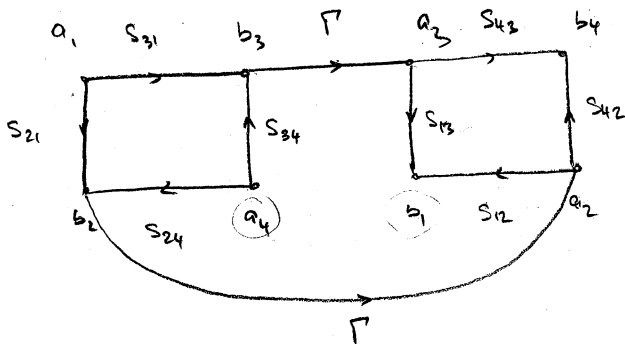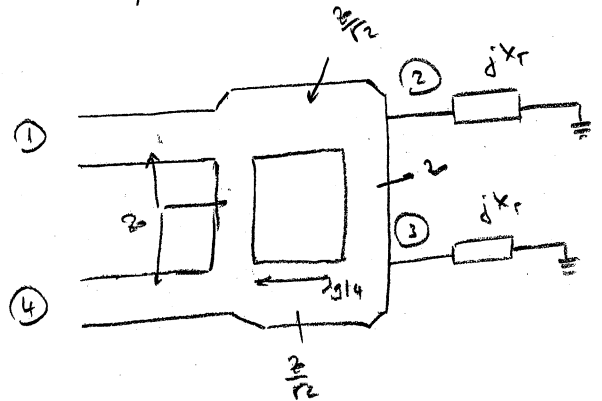

$$T_{14} = \frac{b_1}{a_4} = \frac{S_{34} \cdot \Gamma \cdot S_{13} (1 - 0) + S_{24} \cdot \Gamma \cdot S_{12}}{1} = j\Gamma$$

$$T_{41} = \frac{b_4}{a_1} = S_{31} \cdot \Gamma \cdot S_{43} + S_{21} \cdot \Gamma \cdot S_{42} = j\Gamma$$

$$T_{11} = \frac{b_1}{a_1} = S_{31} \cdot \Gamma \cdot S_{13} + S_{21} \cdot \Gamma \cdot S_{12} = 0$$

$$T_{44} = \frac{b_4}{a_4} = S_{24} \cdot \Gamma \cdot S_{42} + S_{34} \cdot \Gamma \cdot S_{43} = 0$$

$$[S'] = \begin{bmatrix} 0 & j\Gamma \\ j\Gamma & 0 \end{bmatrix}$$

\Rightarrow

$$T_{14} = 1 \angle -90^\circ$$

$$T_{14} = j\Gamma = j \frac{Z-Z_0}{Z+Z_0}$$

$$T_{14} \cdot Z + T_{14} \cdot Z_0 = Zj - Z_0j$$

$$Z(T_{14} - j) = Z_0(-j - T_{14})$$

$$Z = \frac{Z_0(-j - T_{14})}{T_{14} - j} = -8.816j = 8.816 \angle -90^\circ \Omega$$

$$Z = jX_T \rightarrow X_T = -8.816 \Omega$$


$$X_C = \frac{1}{j\omega C} \Rightarrow C = \frac{1}{j\omega X_C} = \underline{\underline{4.51 \text{ pF}}}$$

4. Za tranzistor na frekvenciji 2 GHz izdani su raspršni parametri (4)
u sustavu karakteristične impedancije 50 Ω. Ispitati stabilnost tranzistora.

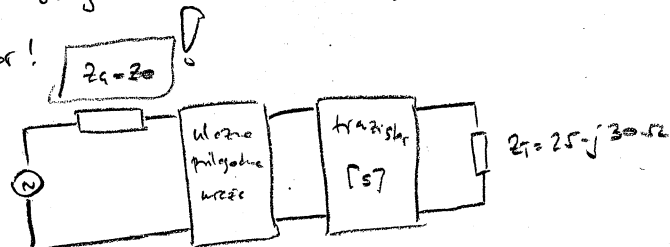1.
k_{st}
p_{st}

$$[S] = \begin{bmatrix} 0.82 \angle -96^\circ & 0.03 \angle 56^\circ \\ 4.28 \angle 110^\circ & 0.73 \angle -60^\circ \end{bmatrix}$$

Nacrtati ulaznu i izlaznu krivulicu stabilnosti i označiti nestabilno područje.
Ako je ulazna prilagodba mreže pojačala projektirana za maksimalni prijelos snage u ulaznom krugu, izračunati prijelosno pojačanje. Uvjetiti Γ_G i Γ_T na odgovarajuće etže krivulice stabilnosti i na osnovi etže zaključiti da li će prilagodba na maksimalni prijelos snage u ulaznom krugu osigurati stabilan rad pojačala. Obrazložiti odgovor!



$$\Delta = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21} = 0.503 \angle -146.9^\circ$$

$$K = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2|S_{12}S_{21}|} = 0.185$$

$$|K| = 0.185 > 1 \quad \times$$

$$|\Delta| = 0.503 < 1 \quad \checkmark \rightarrow \text{potencijalno nestabilan tranzistor}$$

ulazna krivulica

$$S_G = \frac{(S_{11} - \Delta S_{22}^*)^*}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2} = 1.099 \angle 103.3^\circ$$

$$P_G = \left| \frac{S_{12}S_{21}}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2} \right| = 0.306$$

$$P_R = P_{ul}^* = 0.78 \angle 34.35^\circ$$

$$\Gamma_{ul} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_T}{1 - S_{22}\Gamma_T} = 0.78 \angle -94.35^\circ //$$

izlazna krivulica

$$S_T = \frac{(S_{22} - \Delta S_{11}^*)^*}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} = 1.17 \angle 71.42^\circ$$

$$P_T = \left| \frac{S_{12}S_{21}}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \right| = 0.458$$

$$\Gamma_T = \frac{2\Gamma - Z}{2\Gamma + Z} = 0.483 \angle -108.01^\circ$$



$$\Gamma_{iz} = S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_G}{1 - S_{11}\Gamma_G} = 0.95 \angle -71.35^\circ$$

⇒

— nestabilna područja
 — stabilna područja

$$|P_{ul}| < 1$$

$$|P_{rl}| < 1$$

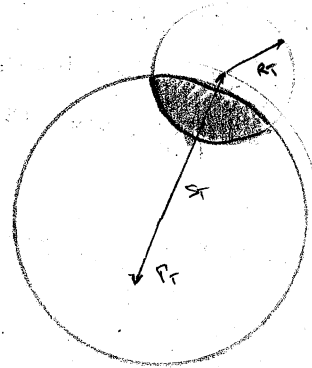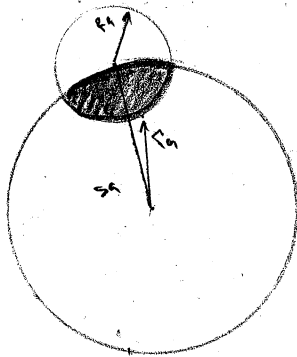

max. prijem

$$P_{ul} = \Gamma_g^2$$

$$\Gamma_{rl} = \Gamma_T^2$$

$$\Gamma_{ul} = 0.78L - 94.35^\circ$$

$$\Gamma_{rl} = 0.95L - 71.35^\circ$$

$$G_T = \frac{1 - |\Gamma_g|^2}{|1 - \Gamma_{ul} \Gamma_g|^2} \cdot |S_{21}|^2 \cdot \frac{1 - |\Gamma_T|^2}{|1 - S_{22} \Gamma_T|^2} = 4.84 = 6.85 \text{ dB}$$

Treba uočiti kako se kod prilagodbe na maksimalni prijem snage bafrajnt Γ_g uveliko vrlo blizu nestabilnom području, u njega može upasti npr. zbog promjene temperature ili zamjene tranzistora drugim iz iste serije.
 Stoga je u realnosti potreban kompromis između stabilnijeg rada pojačala i povećanja u ulazu.

5) Rezonator je izrađen od dipola snosne dužine $\frac{1}{2}$ zračne otvorene kruga koje je ispunjena dielektrikom relativne dielektrične konstante 2.52 i tangensa gubitaka $2 \cdot 10^{-4}$. Poluprer unutarnjeg vodiča je 1 mm, a vanjskog 3 mm. Vodiči su izrađeni od bakra vodljivosti $5.81 \cdot 10^7$ S/m. Rezonantna frekvencija ovog rezonatora je 4 GHz. Nacrtajte vodnjeni sloj s koncentriranim elementima za ovaj rezonator u obliku rezonantne frekvencije i odredite vrijedosti elemenata vodnjenog sloja. Odredite unutarnji faktor dobrote i ulaznu impedanciju rezonatora na rezonantnoj frekvenciji.

OTVORENI KRAJ \rightarrow PARALELNI

$$l = \frac{\lambda}{2}$$

$$\epsilon_r = 2.52$$

$$\tan \delta = 2 \cdot 10^{-4}$$

$$a = 1 \text{ mm}$$

$$b = 3 \text{ mm}$$


$$\sigma = 5.81 \cdot 10^7 \text{ S/m}$$

$$f = 4 \text{ GHz}$$

$$R, L, C = ?$$

$$Q_0 = ?$$

$$Z_{ul} = ?$$

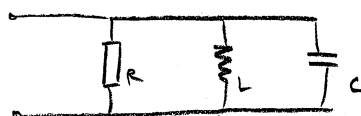

$$R_s = \sqrt{\frac{W}{2\sigma}} = 0.0164 \Omega$$

$$R = \frac{R_s}{2\pi} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) = 3.49 \Omega$$

$$C = \frac{2\pi \epsilon'}{\ln(\frac{b}{a})} = \frac{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r}{\ln(\frac{b}{a})} = 1.27 \cdot 10^{-10} \text{ F}$$

$$L = \frac{\mu}{2\pi} \ln(\frac{b}{a}) = 2.19 \cdot 10^{-7} \text{ H}$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = 41.52 \Omega$$

$$l = \frac{1}{2} \cdot \frac{c}{f} = 0.0375 \text{ m}$$

$$G = \frac{2\pi W \epsilon_0 \epsilon_r \tan \delta}{\ln \frac{b}{a}} = 6.4 \cdot 10^{-4} \Omega^{-1}$$

$$\left. \begin{aligned} \alpha_d &= \frac{1}{2} \sqrt{LC} \cdot \frac{G}{C} = 0.0132 \frac{\text{Np}}{\text{m}} \\ \alpha_c &= \frac{1}{2} \sqrt{LC} \cdot \frac{R}{L} = 0.042 \frac{\text{Np}}{\text{m}} \end{aligned} \right\} \alpha = 0.0552 \frac{\text{Np}}{\text{m}}$$

\Rightarrow

$$R' = \frac{20}{2 \cdot 1} = 20 \, 579,7 \, \Omega$$

$$L' = \frac{1}{\omega_0^2 \cdot C} = 1,05 \cdot 10^{-9} \, H$$

$$C' = \frac{1}{2 \cdot \omega_0 \cdot Z} = 1,515 \cdot 10^{-12} \, F$$

$$Q_0 = \frac{P}{2Z} = 1235,87$$

$$Z_0 = R' = 20 \, 579,7 \, \Omega$$

2011./2012.

ZAVRŠNI ISPIT

- ① Izračunati raspisnu matricu $[S']$ refleksijskog pojačala prema slici. Faza koeficijenta između susjednih proloza cirkulatora je 20° , izolacija mu je 20 dB, a gubitak u propusnom smeru je 0.3 dB. Svi prolozi cirkulatora su prilagođeni. Pretpostaviti da su električna udaljenost proloza 2 cirkulatora i tereta, udaljenost proloza 1 i 1' te 3 i 2' zanemarljive.

$$[S] = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} \\ S_{21} & S_{22} & S_{23} \\ S_{31} & S_{32} & S_{33} \end{bmatrix}$$

$$L = 0.3 \text{ dB} \approx 0.966$$

$$I = 20 \text{ dB} = 0.1$$

$$\varphi = 20^\circ$$


$$S_{11} = S_{22} = S_{33} = 0$$

$$S_{21} = S_{32} = S_{13} = 0.966 \angle -20^\circ$$

$$S_{12} = S_{23} = S_{31} = 0.1 \angle -20^\circ$$

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & 0.1 \angle -20^\circ & 0.966 \angle -20^\circ \\ 0.966 \angle -20^\circ & 0 & 0.1 \angle -20^\circ \\ 0.1 \angle -20^\circ & 0.966 \angle -20^\circ & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Gamma_2 = 2.05 \angle 34^\circ$$

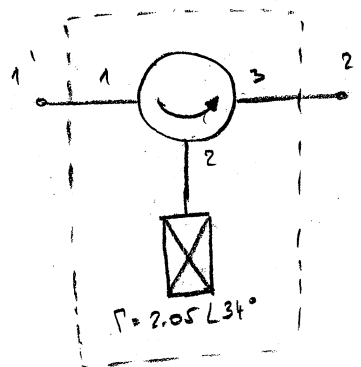


$$S' = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

$$S'_{11} = \frac{b_1}{a_1} =$$

$$S'_{12} = \frac{b_1}{a_2} = \frac{b_1}{a_3}$$

$$\begin{bmatrix} 0.966 \angle -20^\circ \\ 0.1 \angle -20^\circ \\ 0 \end{bmatrix}$$

→ D

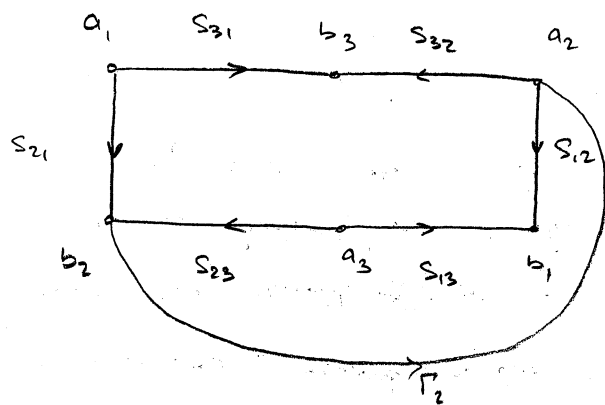

$$S_{11}' = \frac{b_1}{a_1} = \frac{S_{21} \cdot \Gamma_2 \cdot S_{12}}{1} = 0.198 \text{ L-6}^\circ$$

$$S_{22}' = \frac{b_1}{a_3} = \frac{S_{13} + S_{23} \cdot \Gamma_2 \cdot S_{12}}{1} = 0.985 \text{ L-19.7}^\circ$$

$$S_{21}' = \frac{b_3}{a_1} = S_{31} + S_{21} \cdot \Gamma_2 \cdot S_{32} = 2.010 \text{ L-6.68}^\circ$$


$$S_{22}' = \frac{b_3}{a_3} = S_{23} \cdot \Gamma_2 \cdot S_{32} = 0.198 \text{ L-6}^\circ$$

$$[S'] = \begin{bmatrix} 0.198 \text{ L-6}^\circ & 0.985 \text{ L-19.7}^\circ \\ 2.01 \text{ L-6.68}^\circ & 0.198 \text{ L-6}^\circ \end{bmatrix}$$

• 2010/2011


• 2.MI

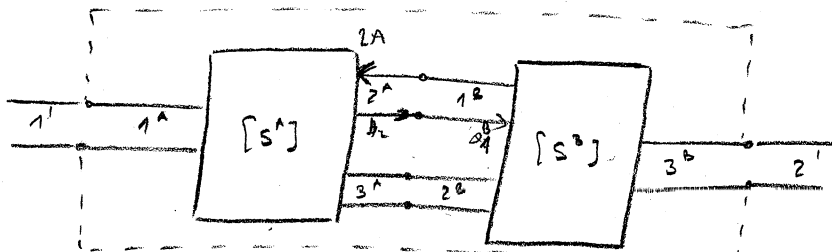3. Dva troproložna sklopa zadane raspršnim matricama $[S^A]$ i $[S^B]$ međusobno su spojeni prema slici. Odrediti raspršne parametre novog dvoproložnog sklopa između proloza 1' i 2'. Pretpostaviti da su električne udaljenosti proloza 1' i 1^A, 3^B i 2', 2^A i 1^B te 3^A i 2^B zanemarive.



$$[S^A] = \begin{bmatrix} 0 & S_{12}^A & S_{13}^A \\ S_{21}^A & S_{22}^A & 0 \\ S_{31}^A & 0 & 0 \end{bmatrix}$$
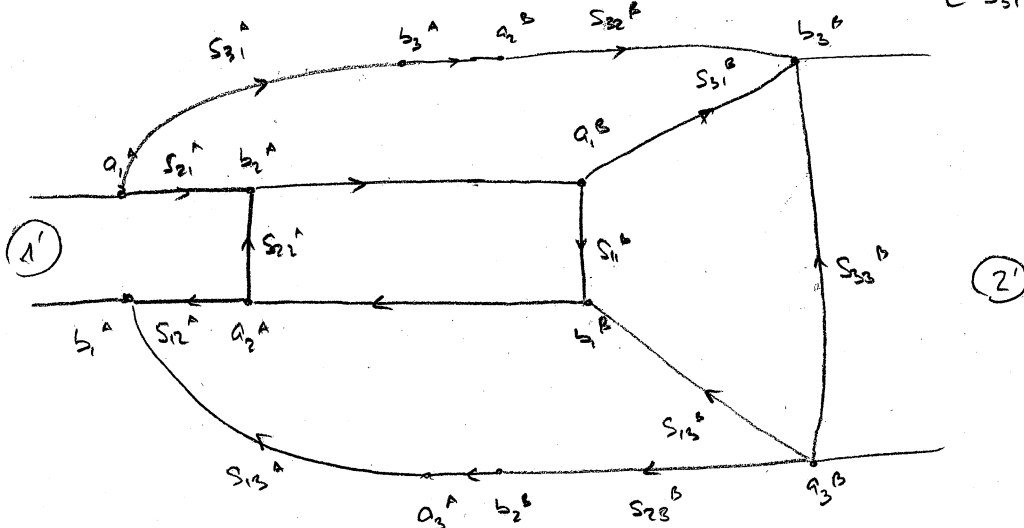
$$[S^B] = \begin{bmatrix} S_{11}^B & 0 & S_{13}^B \\ 0 & 0 & S_{23}^B \\ S_{31}^B & S_{32}^B & S_{33}^B \end{bmatrix}$$



$$S_{11} = \frac{b_1^A}{a_1^A} = \frac{S_{12}^A \cdot S_{11}^B \cdot S_{12}^A}{1 - (S_{22}^A \cdot S_{11}^B)}$$

$$S_{12} = \frac{b_1^A}{a_3^B} = \frac{S_{22}^B \cdot S_{13}^A (1 - S_{22}^A \cdot S_{11}^B) + S_{13}^B S_{12}^A (1 - 0)}{1 - S_{22}^A S_{11}^B} = \frac{S_{22}^B S_{13}^A (1 - S_{22}^A S_{11}^B) + S_{13}^B S_{12}^A}{1 - S_{22}^A S_{11}^B}$$

$$S_{21} = \frac{b_3^B}{a_1^A} = \frac{S_{31}^A \cdot S_{32}^B (1 - S_{22}^A S_{11}^B) + S_{21}^A S_{31}^B}{1 - S_{22}^A S_{11}^B}$$


$$S_{22} = \frac{b_2^B}{a_3^B} = \frac{S_{33}^B (1 - S_{22}^A S_{11}^B) + S_{13}^B S_{22}^A S_{31}^B}{1 - S_{22}^A S_{11}^B}$$

2009/2010.

2.11

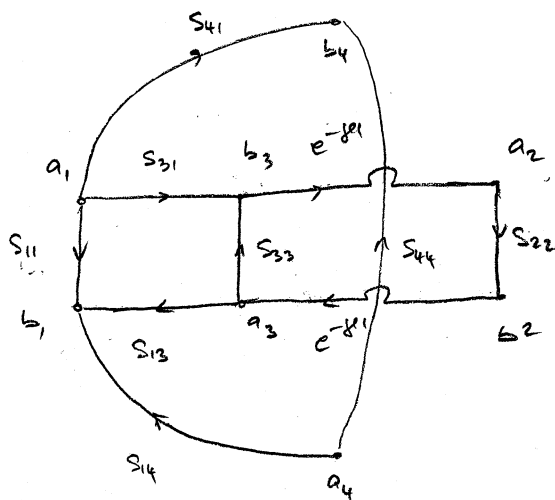3. Četveropoložni sklop zadan je raspršnom matricom $[S]$. Odredite bežnjač reflektirane na položaj 1. Ako su položaji 2 i 3 spojeni priključnom linijom dužine 1 m i karakteristične impedancije 50Ω i bežnjač strujna $\gamma = 0.5 \frac{\text{Np}}{\text{m}} + j \frac{\pi}{3} \frac{\text{rad}}{\text{m}}$, a položaj 4 zadržan kratkom impedancije $75 + j30 \Omega$. Karakteristične impedancije sustava je 50Ω . Pretpostavite da je položaj 1 prilagođen.

$$[S] = \begin{bmatrix} 0.1 \angle 30^\circ & 0 & 0.4 \angle 60^\circ & 0.8 \angle 45^\circ \\ 0 & 0.5 \angle 0^\circ & 0 & 0 \\ 0.4 \angle 60^\circ & 0 & 0.5 \angle 120^\circ & 0 \\ 0.8 \angle 45^\circ & 0 & 0 & 0.6 \angle 90^\circ \end{bmatrix}$$



$$\begin{aligned} e^{-\gamma l} &= e^{-(0.5 + j \frac{\pi}{3})} \\ &= e^{-0.5} \cdot e^{-j \frac{\pi}{3}} \\ &= 0.606 \angle -60^\circ = \Gamma \end{aligned}$$

$$\Gamma_1 = \frac{b_1}{a_1} = \frac{S_{11} (1 - S_{33} e^{-\gamma l} S_{22} e^{-\gamma l}) + S_{31} e^{-\gamma l} S_{22} e^{-\gamma l} S_{13}}{1 - S_{33} e^{-\gamma l} S_{21} e^{-\gamma l}} = 0.12 \angle -8.96^\circ$$

ZAVRŠNI ISPIT

6. Za FET na frekvenciji 1 GHz je u sustavu karakteristične impedancije 50Ω izmjereno raspršna matrica $[S]$. Ispitati stabilnost tranzistora. Nacrtati ulaznu i izlaznu krugovnu stabilnost i označiti nestabilno područje. Izračunati pogonsku pojačanu tranzistora ako je na ulaz tranzistora priključen teret impedancije $100 - j100 \Omega$

$$[S] = \begin{bmatrix} 1.02 \angle -19^\circ & 0.02 \angle 77.4^\circ \\ 2.21 \angle 162.3^\circ & 0.73 \angle -12.5^\circ \end{bmatrix}$$

$$\Delta = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21} = 0.744 \angle -28.09^\circ$$

$$K = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2|S_{12}S_{21}|} = -0.223$$

$$|\Delta| = 0.7442 \angle \checkmark$$

$$|K| = 0.2237 \angle \times$$

potencijalno nestabilan FET

ulazna krugovna

$$S_{in} = \frac{(S_{11} - \Delta S_{22}^*)^*}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2} = 0.983 \angle 22.8^\circ$$

$$R_F = \left| \frac{S_{12}S_{21}}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2} \right| = 0.0907$$



$$|S_{22}| < 1 \checkmark$$

izlazna krugovna

$$S_T = \frac{(S_{22} - \Delta S_{11}^*)^*}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} = 2.56 \angle -46.115^\circ$$

$$R_T = \left| \frac{S_{12}S_{21}}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \right| = 2.14$$

$$|S_{11}| < 1 \times$$

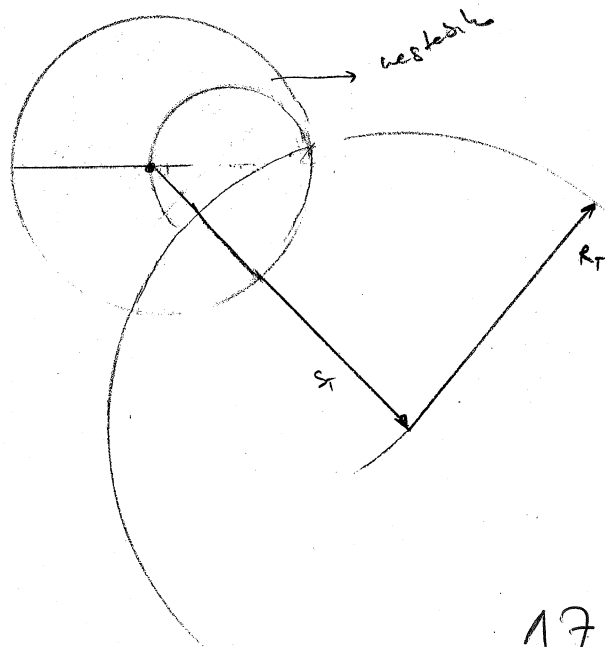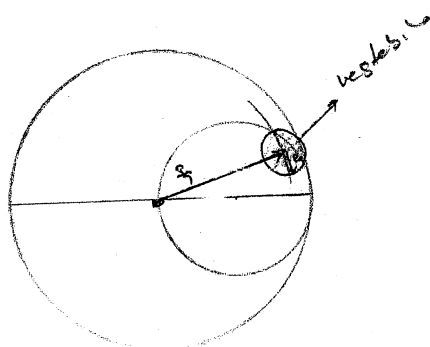

$$Z_T = 100 - j100 \Omega$$

$$\Gamma_T = \frac{Z_T - Z_0}{Z_T + Z_0} = 0.62 \angle -29.74^\circ$$


$$\Gamma_{in} = S_{11} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \Gamma_T}{1 - S_{22} \Gamma_T} = 0.98 \angle -19.89^\circ$$

$$G_P = \frac{1}{1 - |\Gamma_{in}|^2} \cdot |S_{21}|^2 \cdot \frac{1 - |\Gamma_T|^2}{|1 - S_{22} \Gamma_T|^2} = 142.11 = \underline{\underline{21.52 \text{ dB}}}$$

ISPITI S FER 1


17. travnja 2003.

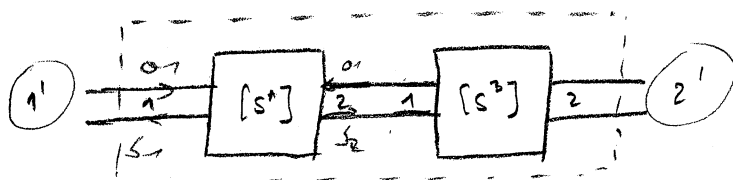3. Dvuprolazni sklopovi zadani raspršnim matricama $[S^A]$ i $[S^B]$ spojeni su u kaskadu. Napiši raspršnu matricu dvuprolaznog sklopa između proloza 1' i 2' i ispitaj u njihove svojstva simetrije, recipročnosti, disipativnosti i prilagodbe.



$$[S^A] = \begin{bmatrix} 1/5 & 4/5 \\ 4/5 & 1/5 \end{bmatrix}$$
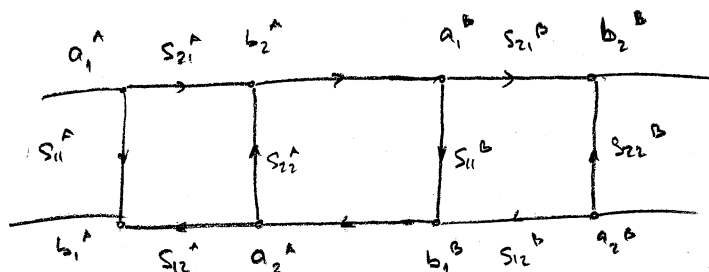
$$[S^B] = \begin{bmatrix} -1/3 & 3/5 \\ 3/5 & -1/3 \end{bmatrix}$$



$$S_{11} = \frac{b_1^A}{a_1^A} = \frac{S_{11}^A (1 - S_{11}^B S_{22}^A) + S_{21}^A S_{11}^B S_{12}^A}{1 - S_{11}^B S_{22}^A} = 0$$

$$S_{12} = \frac{b_1^A}{a_2^B} = \frac{S_{12}^A \cdot S_{12}^B}{1 - S_{11}^B S_{22}^A} = 0.45$$

$$S_{21} = \frac{b_2^B}{a_1^A} = \frac{S_{21}^A \cdot S_{21}^B}{1 - S_{11}^B S_{22}^A} = 0.45$$

$$S_{22} = \frac{b_2^B}{a_2^B} = \frac{S_{22}^B (1 - S_{11}^B S_{22}^A) + S_{12}^B S_{22}^A S_{21}^B}{1 - S_{11}^B S_{22}^A} = -0.265$$

→

$$[S'] = \begin{bmatrix} 0 & 0.45 \\ 0.45 & -0.265 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} S_{11} \neq S_{22} \\ S_{12} = S_{21} \end{matrix} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{nie symetryczne} \end{array} \right.$$

$$S_{12} = S_{21} \quad \leftarrow \rightarrow \text{reciprocal}$$



$$\begin{matrix} S_{11} = 0 \\ S_{22} \neq 0 \end{matrix} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{nie przelazowe} \end{array} \right.$$

$$|S_{11}|^2 + |S_{21}|^2 = 1$$

$$0.2025 < 1 \quad \text{więc są gubiące}$$

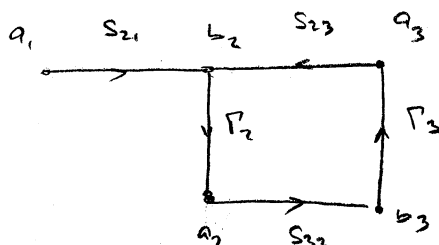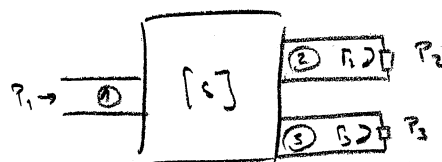4. Trojpolovni sklop zadán je rozptýlovou maticou $[S]$, přeloží 2:3
 zdělování snižky s koficienty reflektace Γ_2 i Γ_3 .
 Poměry výkonů této signálu odredit ověřte snage $\frac{P_2}{P_1}$ i $\frac{P_3}{P_1}$.

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & S_{12} & 0 \\ S_{12} & 0 & S_{23} \\ 0 & S_{23} & 0 \end{bmatrix}$$



$$\boxed{\frac{P_2}{P_1} = \frac{a_2^2 - b_2^2}{a_1^2 - b_1^2} = \frac{a_2^2 (1 - \frac{b_2^2}{a_2^2})}{a_1^2 (1 - \frac{b_1^2}{a_1^2})}}$$

$$b_1 = S_{12} a_2$$

$$a_2 = \Gamma_2 \cdot b_2$$

$$b_2 = S_{12} a_1 + S_{23} a_3$$

$$a_3 = \Gamma_3 \cdot b_3$$

$$b_3 = S_{23} a_2$$

$$b_1 = S_{12} \cdot \Gamma_2 \cdot b_2$$

$$b_2 = S_{12} a_1 + S_{23} \cdot \Gamma_3 \cdot b_3$$

$$b_3 = S_{23} \Gamma_2 b_2$$

$$\left. \begin{aligned} b_2 &= S_{12} a_1 + S_{23} \cdot \Gamma_3 \cdot S_{23} \cdot \Gamma_2 \cdot b_2 \end{aligned} \right\}$$

$$b_2 = \frac{S_{12} \cdot a_1}{1 - S_{23}^2 \cdot \Gamma_3 \cdot \Gamma_2}$$

$$b_1 = S_{12} \cdot \Gamma_2 \cdot \frac{S_{12}}{1 - S_{23}^2 \Gamma_3 \cdot \Gamma_2} a_1$$

$$\frac{b_1}{a_1} = \frac{S_{12}^2 \cdot \Gamma_2}{1 - S_{23}^2 \Gamma_2 \cdot \Gamma_3} //$$

$$b_2 = \frac{a_2}{\Gamma_2} = S_{12} a_1 + S_{23} \cdot \Gamma_3 \cdot S_{23} \cdot \frac{a_2}{\Gamma_2} = S_{12} a_1 + S_{23}^2 \Gamma_3 a_2$$

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{S_{12}}{\frac{1}{\Gamma_2} - S_{23}^2 \Gamma_3} = \frac{S_{12} \Gamma_2}{1 - S_{23}^2 \Gamma_3 \Gamma_2}$$

$$\frac{\Gamma_3}{\Gamma_1} = \frac{a_3^2 - b_3^2}{a_1^2 - b_1^2} = \frac{a_3^2 (1 - \frac{b_3^2}{a_3^2})}{a_1^2 (1 - \frac{b_1^2}{a_1^2})}$$

$$\frac{b_3}{S_{23}\Gamma_2} = S_{12}a_1 + S_{23} \cdot \Gamma_3 \cdot \frac{a_3}{\Gamma_3} \Rightarrow \frac{a_3}{S_{23}\Gamma_2\Gamma_3} = S_{12}a_1 + S_{22} \frac{a_3}{\Gamma_3}$$

$$\frac{a_3}{a_1} = \frac{S_{12}}{\frac{1}{S_{23}\Gamma_2\Gamma_3} - S_{22}} = \frac{S_{12}S_{23}\Gamma_2\Gamma_3}{1 - S_{23}^2\Gamma_2\Gamma_3}$$

wirshift

- 5) Izračunaj rasprednu matricu na frekvenciji 10 GHz u sustavu karakteristične impedancije Z_0 za droptolozni sloj čiji se sastoji od 10 μ snosne kuge s. sljedećim parametrima: $a = 0.936 \mu\text{m}$, $b = 3.5 \mu\text{m}$, $\epsilon_r = 2.5$, $\tan \delta = 10^{-4}$, $\sigma = 5.88 \cdot 10^{-7} \text{ S}/\mu$; $\mu_r = 1$; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H}/\mu$; $\epsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12} \text{ F}/\mu$.
 Koliko bude karakteristične impedancije sustava Z_0 až je ona jednaka karakterističnoj impedancije kuge? Koliko su gubici (propozni) tog droptoloznog sloja až su svi gubici prilagođeni?

$$f = 10 \text{ GHz}$$

$$l = 10 \mu$$

$$a = 0.936 \mu\text{m}$$

$$b = 3.5 \mu\text{m}$$

$$\epsilon_r = 2.5$$

$$\tan \delta = 10^{-4}$$

$$\sigma = 5.88 \cdot 10^{-7} \text{ S}/\mu$$

$$Z_0 = ?$$

$$L = ?$$

$$R = \frac{R_s}{2\pi} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) = 5.58 \Omega$$

$$R_s = \sqrt{\frac{\omega \mu}{2\sigma}} = 0.025 \Omega$$

$$L = \frac{\mu}{2\pi} \ln \left(\frac{b}{a} \right) = 2.6 \cdot 10^{-10} \text{ H}$$

$$C = \frac{2\pi \epsilon \epsilon_r}{\ln \frac{b}{a}} = 1.05 \cdot 10^{-10} \text{ F}$$

$$G = \frac{2\pi \omega \epsilon \epsilon_r \tan \delta}{\ln \left(\frac{b}{a} \right)} = 6.6 \cdot 10^{-4} \Omega^{-1}$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = 49.76 \Omega$$

$$\alpha_d = \frac{1}{2} \sqrt{LC} \cdot \frac{G}{C} = 0.0164 \quad \left. \vphantom{\alpha_d} \right\} \alpha = 0.0724 \frac{\text{Np}}{\mu}$$


$$\alpha_c = \frac{1}{2} \sqrt{LC} \cdot \frac{R}{L} = 0.056$$

$$\beta = \frac{2\pi f}{c} = 20.94 \text{ rad}/\mu$$

$$\gamma = 0.0724 \frac{\text{Np}}{\mu} + j 20.94 \frac{\text{rad}}{\mu}$$

5 studenog 2001.

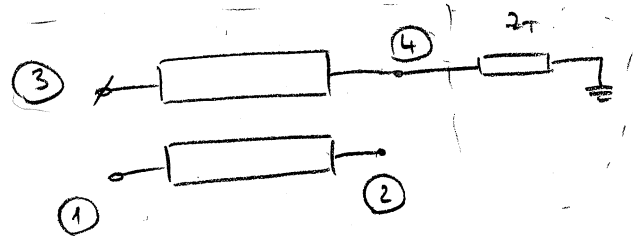- ② Problem 3 mikrotalasnog linjskog sprezivanja prema slici zadan je otvoreni kraj, koji mora biti koeficijent refleksije kratke prilagodbe na problem 4 te da na srednjoj frekvenciji, ne postoji dužina linije $\lambda/4$ te bude prijenos signala između problema 1 i 2? Za taj slučaj odrediti raspisnu matriku dvoproblaznog sklopa između problema 1 i 2.




$$\Gamma_k = ?$$

$$l = \frac{\lambda}{4} = \frac{1}{4} \cdot \frac{c}{f}$$

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & -j\alpha & \beta & 0 \\ -j\alpha & 0 & 0 & \beta \\ \beta & 0 & 0 & -j\alpha \\ 0 & \beta & -j\alpha & 0 \end{bmatrix}$$

③ O.K. $a_3 = b_3$

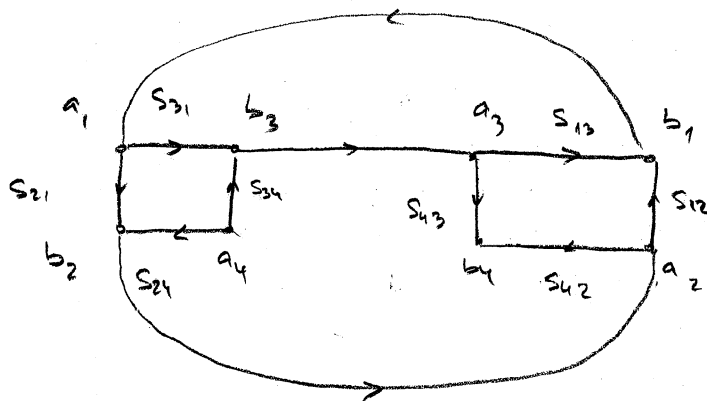

??

$$\Gamma_4 = \frac{b_4}{a_4} = S_{21} \cdot S_{42} + S_{31} \cdot S_{43} = \beta^2 + (-j\alpha)(-j\alpha) = \beta^2 - \alpha^2 = c^2 - 1 + c^2 = c^2 - 1$$

