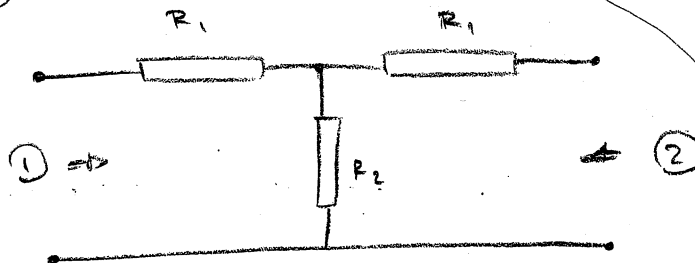



ZADACI 03

- ① Izračunajte raspodelu matricu sklopa prema slici. Karakteristrike impedancije sustava je  $50 \Omega$ . Ćemu služi takav sklop?

 $Z_0 = 50$ 


$$R_1 = 8.65 \Omega$$

$$R_2 = 141.8 \Omega$$

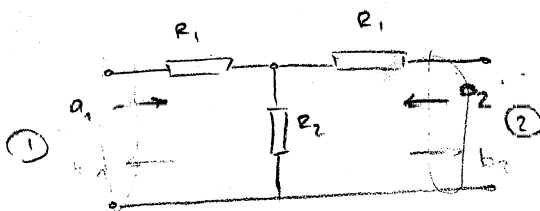

$Z_2 = Z_0$  ako nema reflekt.  
 $Z_L = Z_0$


$$S_{11} = \Gamma_1 |_{a_2=0} = \Gamma_1 |_{Z_L=Z_0}$$

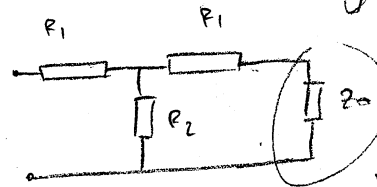 $Z_{in}$ 

$$Z_{in} = R_1 + \frac{R_2 (R_1 + Z_0)}{R_2 + R_1 + Z_0} = 50.13 \Omega$$

$$S_{11} = \Gamma_1 |_{Z_L=Z_0} = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0} \approx 0$$

$$S_{11} = S_{22} = 0$$

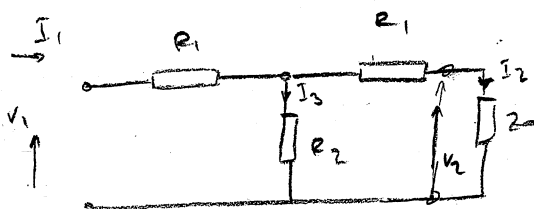

$$S_{21} = \frac{b_2}{a_1} |_{a_2=0} = \frac{\frac{V_2}{\sqrt{Z_0}}}{\frac{V_1}{\sqrt{Z_0}}} = \frac{V_2}{V_1} = \frac{I_2}{I_1} \cdot \frac{Z_0}{R_1 + \frac{R_2 (R_1 + Z_0)}{R_2 + R_1 + Z_0}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2 + Z_0} \cdot \frac{Z_0 (R_2 + R_1 + Z_0)}{R_1 (R_2 + R_1 + Z_0) + R_2 (R_1 + Z_0)}$$

$$= 0.705 = S_{12}$$

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & 0.705 \\ 0.705 & 0 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$  ATENUATOR  $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$  S = QUASI REVERZIBILAN

$$20 \log(0.705) = -3 \text{ dB}$$

! NAPOMENA

2) Zadano je raspršna matrica četverpolnog sklopa:

$$[S] = \begin{bmatrix} 0.1 \angle 90^\circ_{11} & 0.707 \angle -45^\circ_{12} & 0.707 \angle 45^\circ_{13} & 0_{14} \\ 0.707 \angle -45^\circ_{21} & 0_{22} & 0_{23} & 0.707 \angle 45^\circ_{24} \\ 0.707 \angle -45^\circ_{31} & 0_{32} & 0_{33} & 0.707 \angle -45^\circ_{34} \\ 0_{41} & 0.707 \angle 45^\circ_{42} & 0.707 \angle -45^\circ_{43} & 0_{44} \end{bmatrix}$$

- ima li sklop gubitke?
- Da li je sklop recipročan?
- koliko su povratni gubici (return loss) na prolazu 1, ako su svi ostali prolozi prilagođeni?
- koliko su uvozeni gubici (insertion loss) između proloze 2 i 4, ako su svi ostali prolozi prilagođeni?
- koliko je koeficijent refleksije na prolazu 1, ako je proloz 3 zatvoren kratkim spojem, a ~~ostali~~ su prolozi prilagođeni?


a)  $|S_{11}|^2 + |S_{21}|^2 + |S_{31}|^2 + |S_{41}|^2 = 1$   
 $1.0096 \neq 1$

sklop nema gubitke već pojačanje

!

b)  $S_{31} \neq S_{13}$  sklop nije recipročan

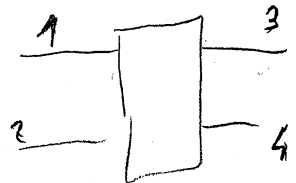c)  $\Gamma_1 = S_{11}$   $-20 \log(0.1) = 20 \text{ dB}$   
 $RL = -20 \log \Gamma_1 = 20 \text{ dB}$



d)  $IL = -20 \log T_{42} = -20 \log S_{42} = 3.01 \text{ dB}$

e)  $\Gamma_1 = ? = \frac{b_1}{a_1}$

$\Gamma_3 = -1 \Rightarrow +1 = \frac{b_3}{a_3} \Rightarrow a_3 = -b_3$  kratki spoj  
 $a_2 = a_4 = 0$  prilagođeni

$b_1 = S_{11}a_1 + S_{12}a_2 + S_{13}a_3 + S_{14}a_4 = S_{11}a_1 - S_{13}b_3 = S_{11}a_1 - S_{13} \cdot S_{31}a_1$

$b_3 = S_{31}a_1 + S_{34}a_4 = S_{31}a_1$

$\Gamma_1 = \frac{b_1}{a_1} = S_{11} - S_{13} \cdot S_{31} = 0.509 \angle 168.7^\circ$

3. Četveropolozni sklop zadan je raspršnom matricom:

2

$$[S] = \begin{bmatrix} 0.6 \angle 90^\circ & 0 & 0 & 0.8 \angle 0^\circ \\ 0 & 0.707 \angle 45^\circ & 0.707 \angle -45^\circ & 0 \\ 0 & 0.707 \angle -45^\circ & 0.707 \angle 45^\circ & 0 \\ 0.8 \angle 0^\circ & 0 & 0 & 0.6 \angle 90^\circ \end{bmatrix}$$


Prozori 3 i 4 povezani su prilagodbom prijenosnom linijom bez gubitaka električne dužine  $100^\circ$ . Odrediti koeficijent refleksije i povratne gubitke na prozoru 1 te koeficijent prijenosa i unesene gubitke između prozora 1 i 2. Pretpostaviti da su prozori 1 i 2 prilagođeni.

Zadane vrijednosti:

$$\begin{aligned} \Gamma_1 &= ? \quad T_{21} = ? \\ R_{L1} &= ? \quad \underline{IL}_{21} = ? \\ &\quad \downarrow \\ &\quad \text{uneseni gubici} \end{aligned}$$

- analitički
- redukcijom grafa toka
- primjenom Masokovog pravila.

prozori 1 i 2 prilagođeni

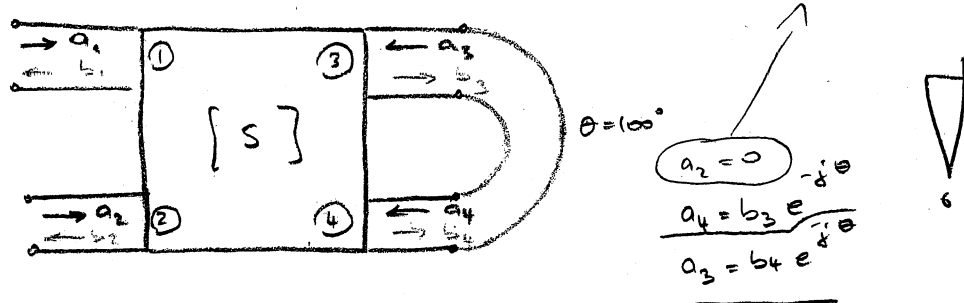

a)  $\Gamma_1 = \frac{b_1}{a_1} = ?$

(1)  $b_1 = S_{11}a_1 + S_{12}a_2 + S_{13}a_3 + S_{14}a_4 = S_{11}a_1 + S_{14}a_4 = S_{11}a_1 + S_{14}b_3 e^{-j\theta}$

(2)  $b_2 = S_{22}a_2 + S_{23}a_3 = S_{22}a_2 + S_{23}b_4 e^{-j\theta}$

(3)  $b_3 = S_{32}a_2 + S_{33}a_3 = S_{32}a_2 + S_{33}b_4 e^{-j\theta}$

(4)  $b_4 = S_{41}a_1 + S_{44}a_4 = S_{41}a_1 + S_{44}b_3 e^{j\theta}$

(3):(4)  $b_3 = S_{32}a_2 + S_{33}e^{-j\theta} [S_{41}a_1 + S_{44}b_3 e^{-j\theta}] = S_{33}S_{41}e^{-j\theta}a_1 + S_{33}S_{44}e^{-j2\theta}b_3$

$$b_3 = \frac{S_{33}S_{41}e^{-j\theta}}{1 - S_{33}S_{44}e^{-j2\theta}}a_1$$

=>

$$b_1 = S_{11}a_1 + S_{14}e^{-j\theta} \left[ \frac{S_{33} \cdot S_{41} \cdot e^{-j\theta}}{1 - S_{33}S_{44}e^{-j2\theta}} a_1 \right]$$

$$= S_{11}a_1 + \frac{S_{14}S_{33}S_{41}e^{-j2\theta}}{1 - S_{33}S_{44}e^{-j2\theta}} a_1$$

$$\Gamma_1 = \frac{b_1}{a_1} = S_{11} + \frac{S_{14}S_{33}S_{41}e^{-j2\theta}}{1 - S_{33}S_{44}e^{-j2\theta}}$$

$$T_{21} = \frac{b_2}{a_1} = ?$$

$$b_4 = S_{41}a_1 + S_{44}e^{-j\theta} [S_{33}b_4e^{-j\theta}]$$


$$b_4 = \frac{S_{41}}{1 - S_{44}S_{33}e^{-j2\theta}} a_1$$

$$b_2 = S_{23}b_4e^{-j\theta} = S_{23} \cdot \frac{S_{41}}{1 - S_{44}S_{33}e^{-j2\theta}} \cdot e^{-j\theta} a_1$$

$$T_{21} = \frac{b_2}{a_1} = \frac{S_{23} \cdot S_{41} \cdot e^{-j\theta}}{1 - S_{44}S_{33}e^{-j2\theta}}$$

b)  $\Rightarrow$






b)

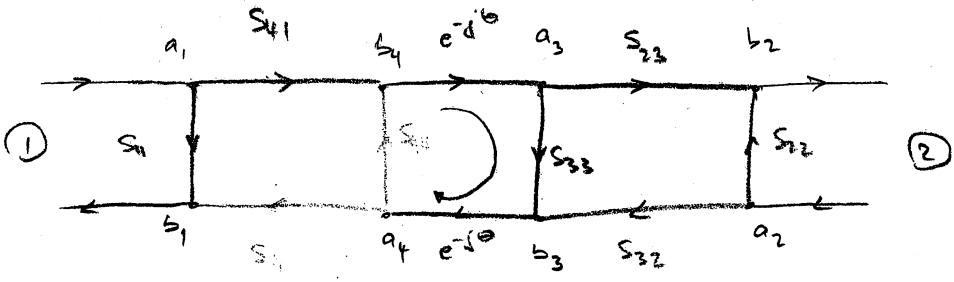

$\Gamma_1 = ?$

- čvor  $a_2$  nije pobuđen
- iz čvora  $b_2$  se izlazi iz mreže


} obo možemo odbaciti !

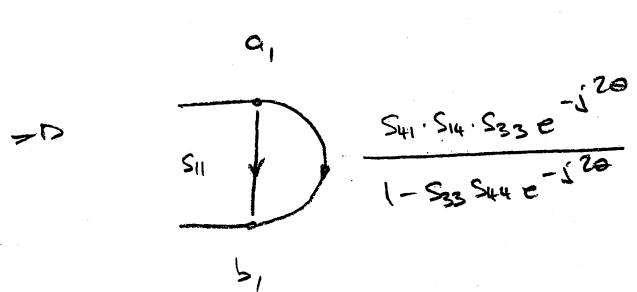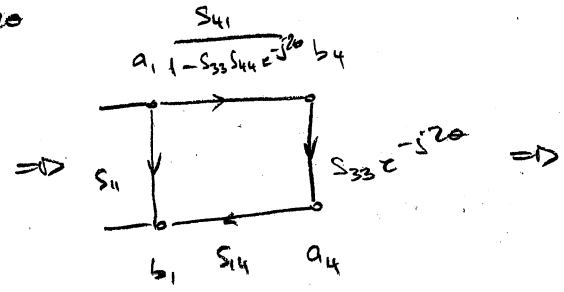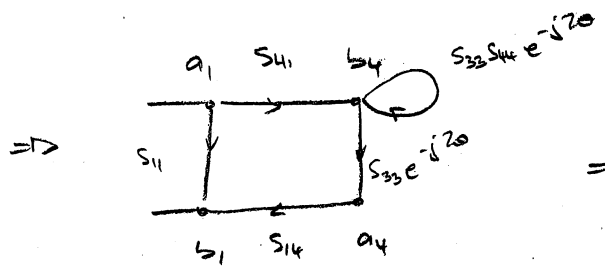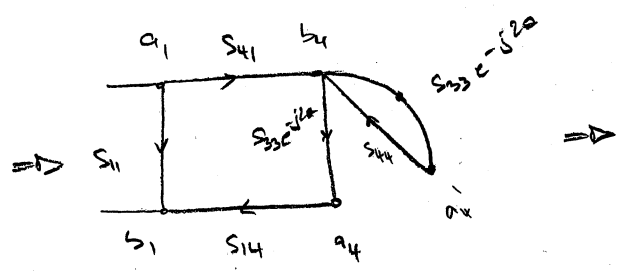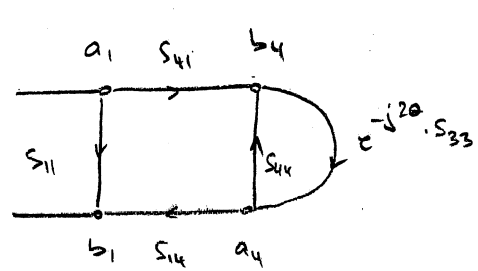






$$\Rightarrow \Gamma_1 = S_{11} + \frac{S_{41} \cdot S_{14} \cdot S_{33} e^{-j2\theta}}{1 - S_{33} S_{44} e^{-j2\theta}}$$

$\Rightarrow$

$$T_{21} = \frac{b_2}{a_1}$$

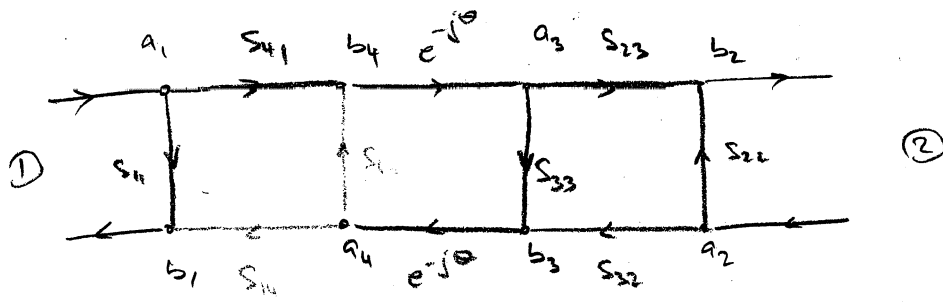


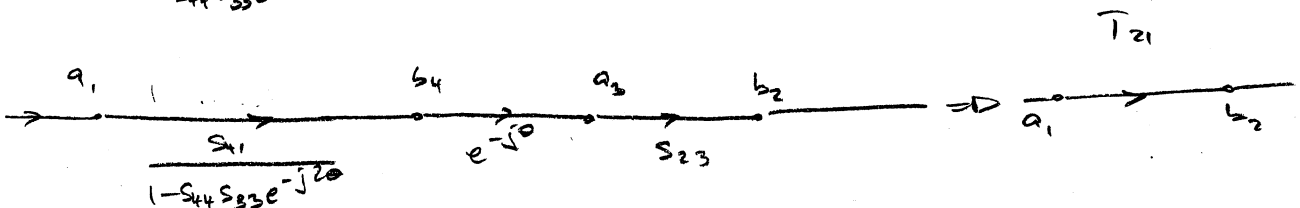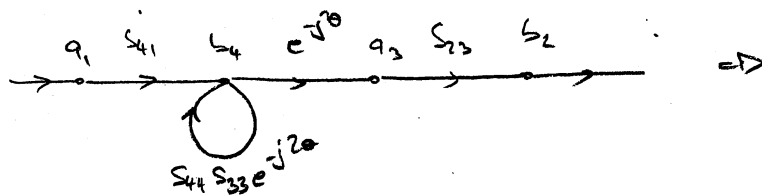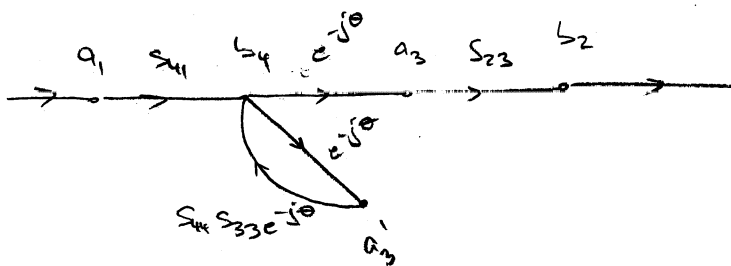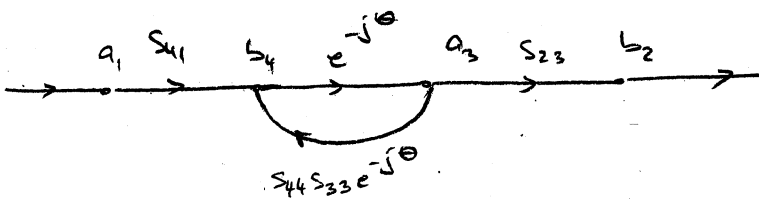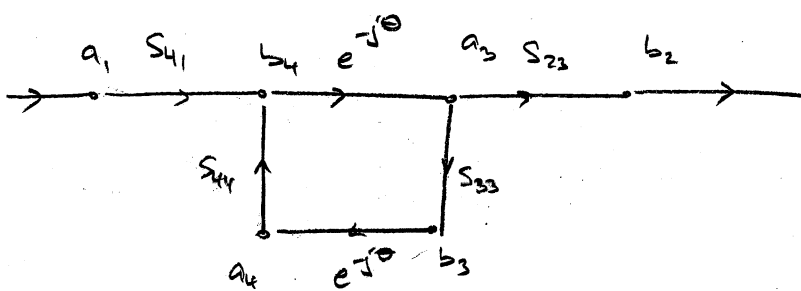→ ako  $a_2$  nije poznata } obo možemo odrediti  
 → iz druge b, sve izlazi iz mreže



$$T_{21} = \frac{b_2}{a_1} = \frac{S_{41} \cdot S_{23} \cdot e^{-j\theta}}{1 - S_{44} S_{33} e^{-j2\theta}}$$

c)

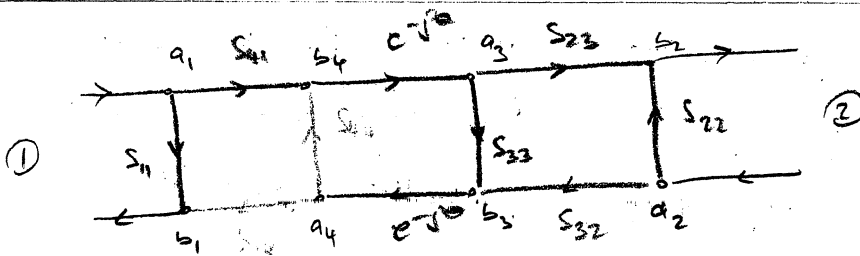

$$\Gamma_1 = \frac{b_1}{a_1}$$

2 ports  $\rightarrow T_1 = S_{11}$   
 $P_2 = S_{41} \cdot e^{-j\theta} \cdot S_{33} \cdot e^{-j\theta} \cdot S_{14} = S_{14} \cdot S_{41} \cdot S_{33} \cdot e^{-j2\theta}$

$$L_1(\lambda) = S_{33} \cdot S_{44} \cdot e^{-j2\theta}$$

$$L_2(\lambda) = 0$$

$$L(\lambda) = S_{33} \cdot S_{44} \cdot e^{-j2\theta}$$

$$\Gamma_1 = \frac{b_1}{a_1} = \frac{S_{11} [1 - S_{33} \cdot S_{44} \cdot e^{-j2\theta}] + S_{14} S_{41} S_{33} e^{-j2\theta}}{1 - S_{33} S_{44} e^{-j2\theta}} = S_{11} + \frac{S_{14} S_{41} S_{33} e^{-j2\theta}}{1 - S_{33} S_{44} e^{-j2\theta}}$$

$$\Gamma_{21} = \frac{b_2}{a_1}$$


1 port  $\rightarrow T_1 = S_{41} \cdot S_{23} \cdot e^{-j\theta}$

$$L_1(\lambda) = 0$$

$$L(\lambda) = S_{33} \cdot S_{44} \cdot e^{-j2\theta}$$

$$\Gamma_{21} = \frac{S_{41} S_{23} e^{-j\theta}}{1 - S_{33} S_{44} \cdot e^{-j2\theta}}$$

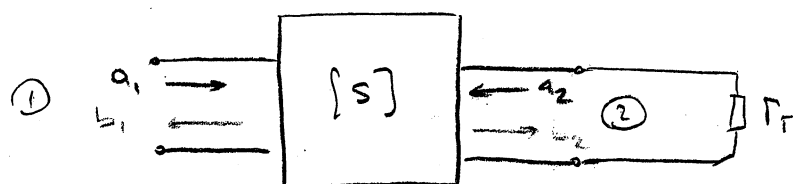
- ④. Doprlozni slop zadan je raspršnom matricom  $[S]$ . Na prolezu 2 spojim  $\Gamma$  teret koeficijenta refleksije  $\Gamma_T$ . Ako na prolezu 1 ulazi snaga  $P_{ul}$ , a teretu se predaje snaga  $P_T$ , odrediti omjer  $P_T / P_{ul}$ .



$$P_{ul} = \frac{|a_1|^2}{2} (1 - |\Gamma_{ul}|^2)$$

$$\frac{P_T}{P_{ul}} = \frac{|b_2|^2 (1 - |\Gamma_T|^2)}{|a_1|^2 (1 - |\Gamma_{ul}|^2)}$$

$$P_T = \frac{|b_2|^2}{2} (1 - |\Gamma_T|^2)$$

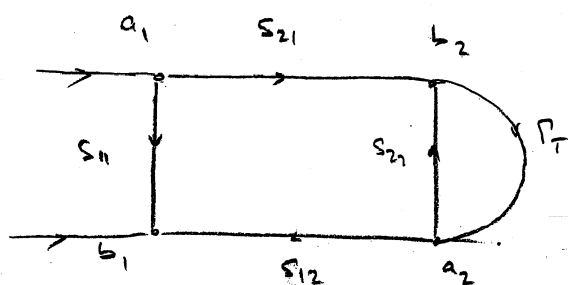

$$\Gamma_{ul} = S_{11} + \frac{S_{21} S_{12} \Gamma_T}{1 - S_{22} \Gamma_T}$$

$$T_{21} = \frac{S_{21}}{1 - S_{22} \Gamma_T} = \frac{b_2}{a_1}$$

$$\frac{P_T}{P_{ul}} = \left| \frac{S_{21}}{1 - S_{22} \Gamma_T} \right|^2 \cdot \frac{1 - |\Gamma_T|^2}{1 - \left| S_{11} + \frac{S_{21} S_{12} \Gamma_T}{1 - S_{22} \Gamma_T} \right|^2} = \frac{|S_{21}|^2 [1 - |\Gamma_T|^2]}{[1 - |S_{22} \Gamma_T|^2] \left[ 1 - \frac{S_{11} - S_{11} S_{22} \Gamma_T + S_{21} S_{12} \Gamma_T^2}{1 - S_{22} \Gamma_T} \right]}$$

$$= \frac{|S_{21}|^2 [1 - |\Gamma_T|^2]}{[1 - |S_{22} \Gamma_T|^2] \frac{1 - |S_{22} \Gamma_T|^2 - |S_{11} - S_{11} S_{22} \Gamma_T + S_{21} S_{12} \Gamma_T^2|^2}{1 - |S_{22} \Gamma_T|^2}} = \frac{|S_{21}|^2 [1 - |\Gamma_T|^2]}{|1 - S_{22} \Gamma_T|^2 - |S_{11} - S_{11} S_{22} \Gamma_T + S_{21} S_{12} \Gamma_T^2|^2}$$





5. Dva duoprolazna sklopa zadane raspršnim matricama  $[S^A]$  i  $[S^B]$  (5)  
 vezani su u kaskadu prema slici. Odrediti opće izraz za  
 raspršnu matricu kaskade.

Ato su zadane

$$[S^A] = \begin{bmatrix} 0.1 \angle 20^\circ & 0.9 \angle 60^\circ \\ 0.9 \angle 60^\circ & 0.1 \angle 20^\circ \end{bmatrix} \quad [S^B] = \begin{bmatrix} 0.4 \angle -20^\circ & 0.8 \angle -30^\circ \\ 0.8 \angle 30^\circ & 0.2 \angle -50^\circ \end{bmatrix}$$

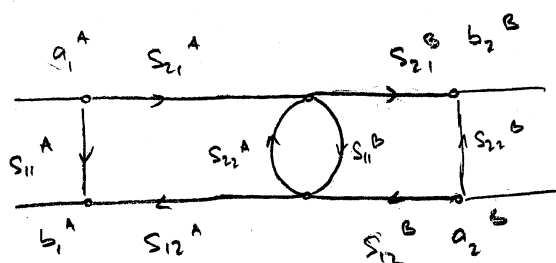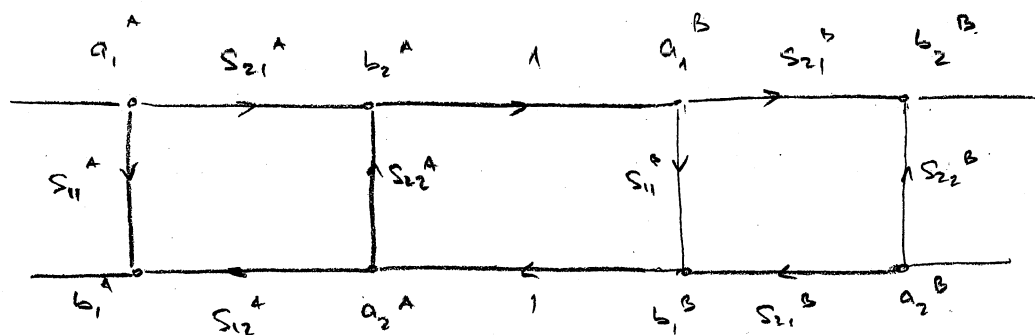izračunati raspršnu matricu kaskade. Električne dužine vodiča koji  
 povezuju duoprolazne sklopove su zanemarljive. Proveriti da li je raspršna  
 matrica kaskade simetrična, recipročna te da li kaskada ima gubitke i  
 da li je prilagodena.



$$S_{11} = \frac{b_1^A}{a_1^A} = \frac{S_{11}^A (1 - S_{22}^A S_{11}^B) + S_{21}^A S_{11}^B S_{12}^A (1 - 0)}{1 - S_{22}^A S_{11}^B} = \frac{S_{11}^A (1 - S_{22}^A S_{11}^B) + S_{21}^A S_{11}^B S_{12}^A}{1 - S_{22}^A S_{11}^B} = S_{11}^A + \frac{S_{21}^A S_{11}^B S_{12}^A}{1 - S_{22}^A S_{11}^B}$$

$$= 0.36 \angle 84.48^\circ$$



$$S_{12} = \frac{b_1}{a_2} = \frac{S_{12}^B S_{12}^A}{1 - S_{11}^B S_{22}^A} = 0.75 \angle 30^\circ$$

$$S_{21} = \frac{b_2}{a_1} = \frac{S_{21}^A S_{21}^B}{1 - S_{11}^B S_{22}^A} = 0.75 \angle 30^\circ$$

$$S_{22} = \frac{b_2}{a_2} = \frac{S_{22}^B (1 - S_{11}^A S_{22}^A) + S_{21}^B S_{22}^A S_{21}^B (1 - 0)}{1 - S_{11}^B S_{22}^A}$$

$$= S_{22}^B + \frac{S_{21}^B S_{22}^A S_{12}^B}{1 - S_{11}^B S_{22}^A} = 0.132 \angle -38.79^\circ$$

$$[S] = \begin{bmatrix} 0.36 \angle 84.48^\circ & 0.75 \angle 30^\circ \\ 0.75 \angle 30^\circ & 0.132 \angle -38.79^\circ \end{bmatrix}$$

SYMMETRICITY

$$S_{11} \neq S_{22}$$

$$S_{12} \neq S_{21}$$

X nije simetrična

RECIPROCALITY

$$S_{12} \neq S_{21}$$

X

nije recipročna

PRILAGODBA

$$S_{11} \neq 0$$

$$S_{22} \neq 0$$

X

nije prilagođena

GUŠĆA



$$|S_{11}|^2 + |S_{12}|^2 = 1$$

$$0.6921 < 1$$

manje od gušćine
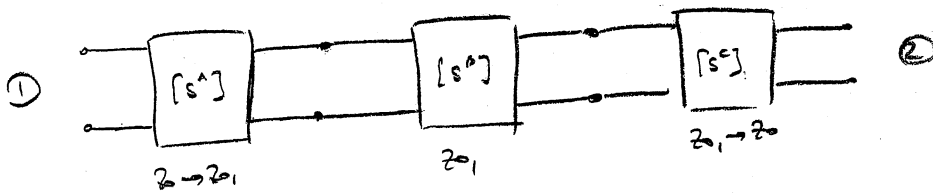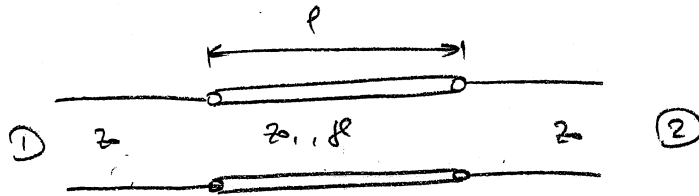
# ZADACI 04

- ① Izračunati raspršnu matricu za liniju karakteristične impedancije  $z_0$ , koeficijenta svraja  $\Gamma$  i dužine  $l$ , u sustavu karakteristične impedancije  $z_0$ .





$$[S^A] = \begin{bmatrix} \Gamma & \sqrt{1-\Gamma^2} \\ \sqrt{1-\Gamma^2} & -\Gamma \end{bmatrix}$$

$$[S^C] = \begin{bmatrix} -\Gamma & \sqrt{1-\Gamma^2} \\ \sqrt{1-\Gamma^2} & \Gamma \end{bmatrix}$$

$$\Gamma = \frac{z_1 - z_0}{z_1 + z_0}$$
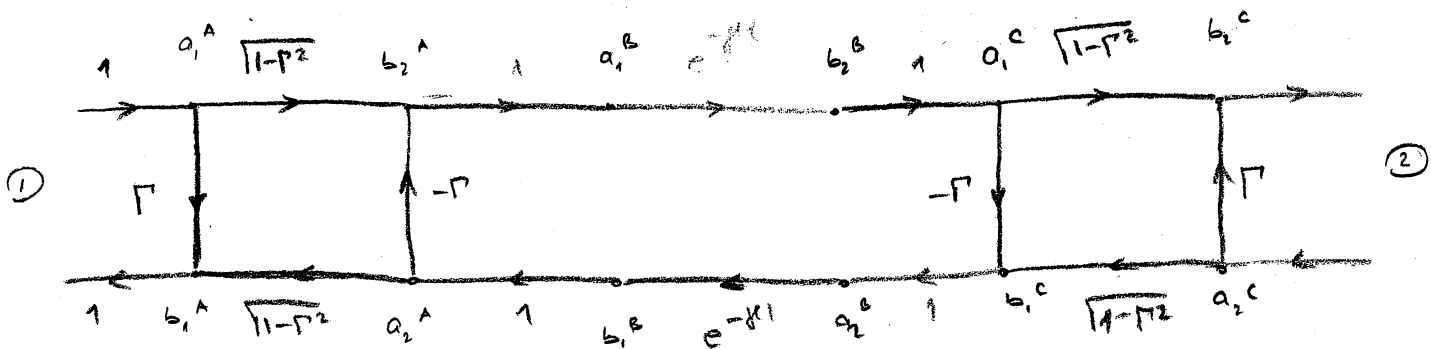
$$[S^B] = \begin{bmatrix} 0 & e^{-\gamma l} \\ e^{-\gamma l} & 0 \end{bmatrix}$$



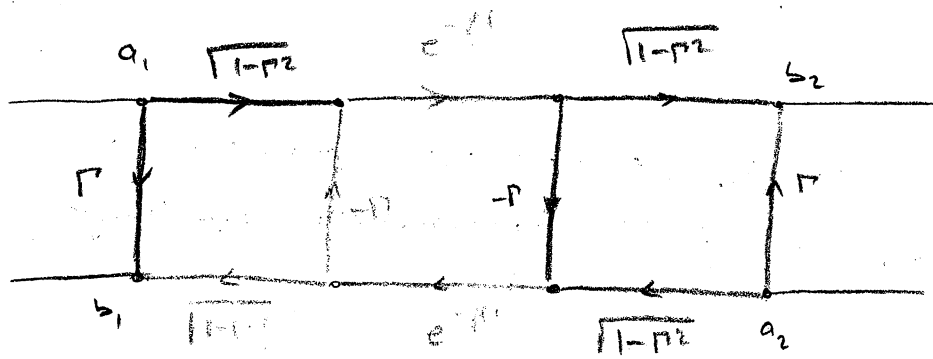

$$S_{11} = \frac{b_1}{a_1} \Big|_{a_2=0} = \frac{\Gamma(1-\Gamma^2 e^{-2\gamma l}) + e^{-2\gamma l}(-\Gamma+\Gamma^3)}{1-\Gamma^2 e^{-2\gamma l}} =$$

$$= \frac{\Gamma - \Gamma^3 e^{-2\gamma l} - \Gamma e^{-2\gamma l} + \Gamma^3 e^{2\gamma l}}{1-\Gamma^2 e^{-2\gamma l}} = \frac{\Gamma(1-e^{-2\gamma l})}{1-\Gamma^2 e^{-2\gamma l}} \cdot \frac{e^{\gamma l}}{e^{\gamma l}} =$$

$$= \frac{\frac{Z_1-Z_0}{Z_1+Z_0}(e^{\gamma l}-e^{-\gamma l})}{e^{\gamma l}-\left(\frac{Z_1-Z_0}{Z_1+Z_0}\right)^2 e^{-\gamma l}} = \frac{\frac{Z_1-Z_0}{Z_1+Z_0}(e^{\gamma l}-e^{-\gamma l})}{e^{\gamma l}(Z_1+Z_0)^2-(Z_1-Z_0)^2 e^{-\gamma l}} = \frac{(Z_1+Z_0)(Z_1-Z_0)(e^{\gamma l}-e^{-\gamma l})}{e^{\gamma l}(Z_1+Z_0)^2-(Z_1-Z_0)^2 e^{-\gamma l}}$$

$$= \frac{(Z_1^2-Z_0^2)(e^{\gamma l}-e^{-\gamma l})}{(Z_1^2+Z_0^2)(e^{\gamma l}-e^{-\gamma l})+2Z_1Z_0(e^{\gamma l}+e^{-\gamma l})} =$$

$$= \frac{(Z_1^2-Z_0^2) \sinh \gamma l}{(Z_1^2+Z_0^2) \sinh \gamma l + 2Z_1Z_0 \cosh \gamma l} = \underline{\underline{S_{22}}}$$

$$S_{12} = \frac{b_1}{a_2} \Big|_{a_1=0} = \frac{(1-\Gamma^2) e^{-\gamma l}}{1-\Gamma^2 e^{-2\gamma l}} = \frac{\left[1-\left(\frac{Z_1-Z_0}{Z_1+Z_0}\right)^2\right] e^{-\gamma l}}{1-\left(\frac{Z_1-Z_0}{Z_1+Z_0}\right)^2 e^{-2\gamma l}} =$$


$$= \frac{\left[\frac{(Z_1+Z_0)^2-(Z_1-Z_0)^2}{(Z_1+Z_0)^2}\right] e^{-\gamma l}}{\frac{(Z_1+Z_0)^2-(Z_1-Z_0)^2 e^{-2\gamma l}}{(Z_1+Z_0)^2}} \cdot \frac{e^{\gamma l}}{e^{\gamma l}} = \frac{(Z_1+Z_0)^2-(Z_1-Z_0)^2}{(Z_1+Z_0)^2 e^{\gamma l}-(Z_1-Z_0)^2 e^{-\gamma l}}$$

$$= \frac{4Z_1Z_0}{(Z_1^2+2Z_1Z_0+Z_0^2)e^{\gamma l}-(Z_1^2-2Z_1Z_0+Z_0^2)e^{-\gamma l}} = \frac{4Z_1Z_0}{(e^{\gamma l}-e^{-\gamma l})(Z_1^2+Z_0^2)+(e^{\gamma l}+e^{-\gamma l})(2Z_1Z_0)} = \underline{\underline{S_{21}}}$$

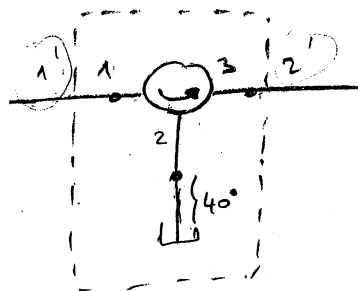2. Za cirkulator bez gubitaka koeficijenti refleksije na sva tri  
 priključna su jednaki, te ga su preostale dva priključna  
 priključna, iznosi  $0.2 \angle 0^\circ$ .  
 Kaskadiranje signala među susjednim priključnima je  $30^\circ$ . Gustoće signala  
 u nepropusnom smjeru je  $20 \text{ dB}$ . Priključ 2 različen je idealnim  
 kratkim spojem koji je udaljen  $40^\circ$  od referentne faze priključa 2.  
 Izračunati rasprednu matricu  $[S]$  na taj način dobivenog dvopriključnog  
 sklopa. Faze ravnice 1 i 1', te 3 i 2' se podudaraju.

$$\Gamma_1 = \Gamma_2 = \Gamma_3 = 0.2 \angle 0^\circ$$

$$\begin{aligned} \rho &= 30^\circ \\ \alpha &= 20 \text{ dB} \\ &= 40^\circ \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} 20 \log k e^{-j\alpha} \end{array} \right.$$



$$\begin{bmatrix} \checkmark_{11} & \checkmark_{12} & \checkmark_{13} \\ 21\checkmark & \checkmark_{22} & \checkmark_{23} \\ 31\checkmark & \checkmark_{32} & \checkmark_{33} \end{bmatrix}$$

$$S_{11} = S_{22} = S_{33} = 0.2 \angle 0^\circ$$

$$S_{12} = S_{23} = S_{31} = 10^{-\frac{20}{10}} e^{-j30^\circ} = 0.1 \angle -30^\circ$$

$$\rightarrow |S_{11}|^2 + |S_{21}|^2 + |S_{31}|^2 = 1 \Rightarrow \text{gubici}$$

$$|S_{21}|^2 = 1 - |S_{11}|^2 - |S_{31}|^2 = 1 - (0.2)^2 - (0.1)^2 = 0.95$$


$$|S_{21}| = 0.974$$

$$S_{21} = S_{13} = S_{32} = 0.974 \angle -30^\circ$$

$$[S] = \begin{bmatrix} 0.2 \angle 0^\circ & 0.1 \angle -30^\circ & 0.974 \angle -30^\circ \\ 0.974 \angle -30^\circ & 0.2 \angle 0^\circ & 0.1 \angle -30^\circ \\ 0.1 \angle -30^\circ & 0.974 \angle -30^\circ & 0.2 \angle 0^\circ \end{bmatrix}$$



$$\Gamma_2 = 1 \angle 100^\circ$$

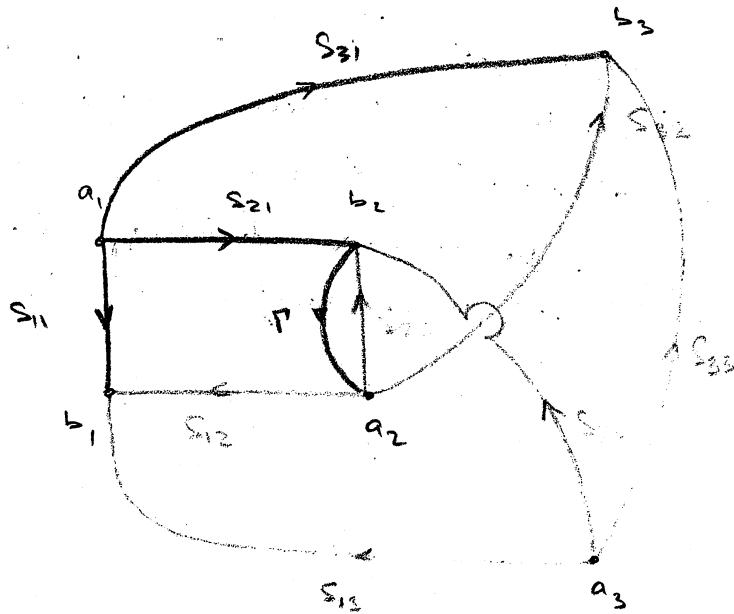

$$S_{11}' = \frac{b_1}{a_1} = \frac{S_{11}(1 - \Gamma \cdot S_{22}) + S_{21} \cdot \Gamma \cdot S_{12}(1 - 0)}{1 - \Gamma \cdot S_{22}} = S_{11} + \frac{S_{21} \cdot S_{12} \cdot \Gamma}{1 - \Gamma \cdot S_{22}} = 0.268 \angle 15.5^\circ$$


$$S_{22}' = \frac{b_3}{a_3} = \frac{S_{33}(1 - \Gamma \cdot S_{22}) + S_{23} \cdot \Gamma \cdot S_{32}(1 - 0)}{1 - \Gamma \cdot S_{22}} = S_{33} + \frac{S_{23} \cdot S_{32} \cdot \Gamma}{1 - \Gamma \cdot S_{22}} = 0.268 \angle 15.5^\circ$$

$$S_{12}' = \frac{b_1}{a_3} = \frac{S_{13}(1 - \Gamma \cdot S_{22}) + S_{23} \cdot \Gamma \cdot S_{12}(1 - 0)}{1 - \Gamma \cdot S_{22}} = S_{13} + \frac{S_{23} \cdot S_{12} \cdot \Gamma}{1 - \Gamma \cdot S_{22}} = 0.975 \angle -29.44^\circ$$

$$S_{21}' = \frac{b_3}{a_1} = \frac{S_{31}(1 - \Gamma \cdot S_{22}) + S_{21} \cdot \Gamma \cdot S_{32}(1 - 0)}{1 - \Gamma \cdot S_{22}} = S_{31} + \frac{S_{21} \cdot S_{32} \cdot \Gamma}{1 - \Gamma \cdot S_{22}} = 0.921 \angle 44.63^\circ$$


$$[S'] = \begin{bmatrix} 0.268 \angle 15.5^\circ & 0.975 \angle -29.44^\circ \\ 0.921 \angle 44.63^\circ & 0.268 \angle 15.5^\circ \end{bmatrix}$$

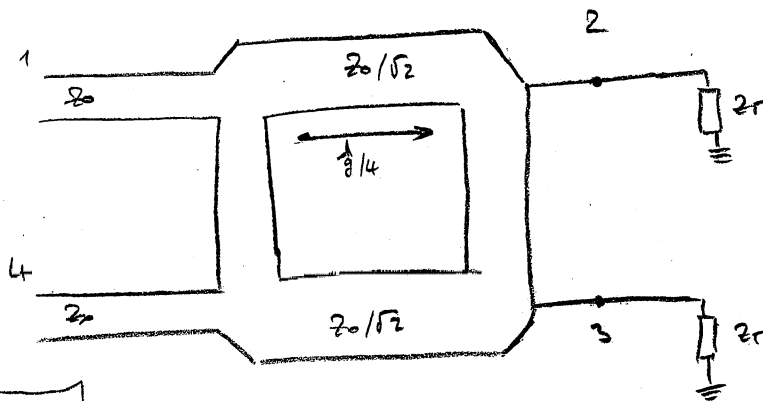3. Prolozi 2 i 3 kvadratnog hibrida zadržati su frekvencije impedancije  $2r$ , koliko iznosi  $2r$  ako je konstantni dvoportni sklop (prolozi 1 i 4) attenuator s gubitkom od 6 dB i faznim koeficijentom  $0^\circ$ ?
- Izračunati rasprsku matricu za novi dvoportni sklop, karakteristične impedancije sustava je  $50 \Omega$ .



$$\Gamma_T = \frac{2r - Z_0}{2r + Z_0}$$
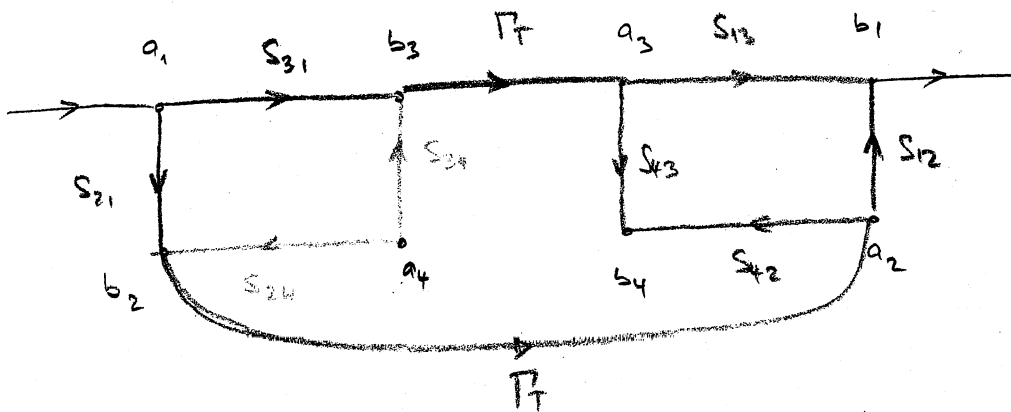
$$[S] = \frac{-j}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -j & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -j \\ -j & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -j & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



$\Rightarrow$

$$T_{14} = \frac{b_1}{a_4} = \frac{S_{34} \cdot \Gamma_T \cdot S_{13} + S_{24} \cdot \Gamma_T \cdot S_{12}}{1} = \left( \frac{-j}{\sqrt{2}} \right)^2 \Gamma_T (-j) + \left( \frac{j}{\sqrt{2}} \right)^2 \Gamma_T (-j) = j \cdot \Gamma_T$$


$$T_{41} = \frac{b_4}{a_1} = S_{31} \cdot \Gamma_T \cdot S_{43} + S_{21} \cdot \Gamma_T \cdot S_{42} = j \cdot \Gamma_T$$

$$\Gamma_{11} = \frac{b_1}{a_1} = S_{31} \cdot \Gamma_T \cdot S_{13} + S_{21} \cdot \Gamma_T \cdot S_{12} = \left( \frac{-j}{\sqrt{2}} \right)^2 \Gamma_T \cdot \underbrace{(-j)(j)}_{-1} + \left( \frac{j}{\sqrt{2}} \right)^2 \Gamma_T (1)(1) = 0$$

$$\Gamma_{44} = \frac{b_4}{a_4} = S_{24} \cdot \Gamma_T \cdot S_{42} + S_{34} \cdot \Gamma_T \cdot S_{43} = \left( \frac{-j}{\sqrt{2}} \right)^2 \Gamma_T (j)(-j) + \left( \frac{j}{\sqrt{2}} \right)^2 \Gamma_T = 0$$

$$[S'] = \begin{bmatrix} \Gamma_{11} & T_{14} \\ T_{41} & \Gamma_{44} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & j \Gamma_T \\ j \Gamma_T & 0 \end{bmatrix}$$

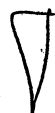sklop je simetričan  $S_{11} = S_{22}$ ;  $S_{12} = S_{21}$   
 sklop je reciprocan  $S_{14} = S_{41}$   
 sklop je prilagođen  $S_{11} = S_{44} = 0$



0

$$T_{14} = 10 \frac{-6}{20} e^{-j0^\circ} = 0.501 \angle 0^\circ = T_{41}$$

$$T_{14} = j \Gamma_T = j \cdot \frac{Z_T - Z_0}{Z_T + Z_0}$$

$$Z_T \cdot T_{14} + 20 T_{14} = Z_T j - 20 j$$

$$Z_T (T_{14} - j) = 20 (-j - T_{14})$$


$$Z_T = \frac{20 (-j - T_{14})}{T_{14} - j} = 29.93 - j 40.04 \, \Omega = 50 \angle -53.2^\circ \, \Omega$$

raspisa matrica prilagođenog 6 dB attenuator:

$$[S'] = \begin{bmatrix} 0 & 0.5 \\ 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$



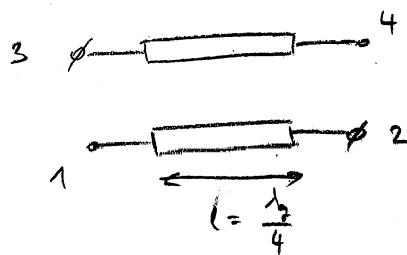4. Linijski sprežnik naponskog koeficijenta sprege  $C=10$  dB spojen je na uvo i izlaze su prolozi 2 i 3 otvoreni, dok preostala dva proloza predstavljaju ulaz (prolaz 1) i izlaz (prolaz 4).  
 Na srednjoj frekvenciji na kojoj je dužina linija čove etne spreznik jednaka  $\frac{\lambda}{4}$  odrediti raspršnu matricu na ovaj način ostvarenog duproloznog sklopa u sustavu karakteristične impedancije  $50 \Omega$ .  
 Koliki su povratni i navedeni gubici te ulazna impedancija ovog sklopa, uz prilagodbe na drugom prolozu?  
 Odrediti karakteristične impedancije parnog i neparnog moda. Je li ovaj duprolozni sklop prilagođen, reciprocan i nedisipativan?



$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & -j\alpha & \beta & 0 \\ j\alpha & 0 & 0 & \beta \\ \beta & 0 & 0 & -j\alpha \\ 0 & \beta & -j\alpha & 0 \end{bmatrix}$$

$$l = \frac{\lambda}{4} \Rightarrow \alpha = \sqrt{1 - C^2} = 0.948$$

$$\beta = C = 0.316$$

$$C = 10 \text{ dB} = 10^{\frac{-10}{20}} = 0.316$$

$$2: 3 \text{ otvoreni} \Rightarrow a_2 = b_2 \text{ i } a_3 = b_3$$

$$4 \text{ zalepljen s 2} \Rightarrow a_4 = 0$$

$$[b] = [S] \cdot [a]$$

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -j\alpha & \beta & 0 \\ j\alpha & 0 & 0 & \beta \\ \beta & 0 & 0 & -j\alpha \\ 0 & \beta & -j\alpha & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix}$$

$$b_1 = a_2 (j\alpha) + a_3 \beta = -j0.948 b_2 + 0.316 b_3$$

$$b_2 = a_1 (-j\alpha) + a_4 \beta = -j0.948 a_1$$

$$b_3 = a_1 \beta + a_4 (-j\alpha) = 0.316 a_1$$

$$b_4 = a_2 \beta + a_3 (-j\alpha) = 0.316 b_2 - j0.948 b_3$$

=>

$$S_{11}' = \frac{b_1}{a_1} = -0.798 = S_{22}'$$

$$b_1 = -j0.948(-j0.948)a_1 + 0.316 \cdot 0.316 a_1 = -0.798 a_1$$

$$RL = -20 \log |S_{11}'| = 1.95 \text{ dB}$$

$$S_{21}' = \frac{b_2}{a_1} = -j0.59$$

$$b_2 = 0.316(-j0.948 a_1) - j0.948(0.316 a_1) = -j0.59 a_1$$

$$IR = -20 \log |S_{21}'| = 4.58 \text{ dB}$$

$$[S'] = \begin{bmatrix} -0.798 & j0.59 \\ -j0.59 & -0.798 \end{bmatrix}$$

prilagoditi X

reciprocal ✓

redistributiv

$$|S_{11}'|^2 + |S_{21}'|^2 = 1$$

$$Z_{in} = Z_0 \cdot \frac{1 + \Gamma_{in}}{1 - \Gamma_{in}} = Z_0 \cdot \frac{1 + S_{11}'}{1 - S_{11}'} = 5.56 \Omega$$

$$\text{pami vod: } Z_{oc} = Z_0 \sqrt{\frac{1+C}{1-C}} = 69.35 \Omega$$

$$\text{nepami vod: } Z_{oo} = \frac{Z_0^2}{Z_{oc}} = 36.04 \Omega$$

5. Čmipski spreznik izrođen je na supstratu relativne dielektrične konstante 2.5 i debljine 2 mm. Širina pojedine trake je 4.3 mm, a njihova međusobna udaljenost 0.1 mm. Odrediti karakteristične impedancije parnog i neparnog moda te koeficijent sprege u decibelima. Ako su prolozi 2 i 3 navedenog spreznika zatvoreni otvorenim krajem, a prolozi 1 i 4 priključeni, odrediti koeficijent prijenosa između proloza 1 i 4.

$$\epsilon_r = 2.5$$

$$s = 0.1 \text{ mm}$$


$$w = 4.3 \text{ mm}$$

$$h = 2 \text{ mm}$$

$$Z_{0e}, Z_{0o} = ?$$

$$C = ?$$

$$T_{14} = ?$$

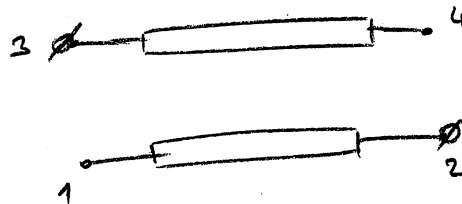

$$\left( \frac{s}{h} \right) = \frac{0.1}{2} = 0.05$$

$$\left( \frac{w}{h} \right) = \frac{4.3}{2} = 2.15$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Z_{0e} = 75 \, \Omega \\ Z_{0o} = 33 \, \Omega \end{array} \right.$$

$$Z_0 = \sqrt{Z_{0e} \cdot Z_{0o}} = 50 \, \Omega$$

$$Z_{0e} = Z_0 \sqrt{\frac{1+C}{1-C}}$$

$$\frac{1+C}{1-C} = 2.25$$

$$1+C = 2.25 - 2.25C$$

$$C = 0.384 = -20 \log(\kappa) = 8.3 \, \text{dB}$$

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & -j\kappa & \beta & 0 \\ -j\kappa & 0 & 0 & \beta \\ \beta & 0 & 0 & -j\kappa \\ 0 & \beta & j\kappa & 0 \end{bmatrix}$$

= D

$$b_1 = a_2 (-j\alpha) + a_3 \beta$$

$$b_2 = a_1 (-j\alpha) + a_4 \beta$$

$$b_3 = a_1 \beta + a_4 (-j\alpha)$$

$$b_4 = a_2 \beta + a_3 (-j\alpha)$$

$$a_2 = b_2$$

$$a_3 = b_3$$

$$a_4 = 0$$

$$\alpha = \sqrt{1 - c^2} = 0.923$$

$$\beta = c = 0.384$$

$$T_{41} = \frac{b_4}{a_1} = -2j\alpha\beta = -j0.708 = 0.708 \angle -90^\circ = T_{14}$$

$$b_4 = a_1 (-j\alpha) \beta + (-j\alpha) \beta a_1 = -2j\alpha\beta a_1$$

6. Rezonator dužine  $l/2$  ima rezonantnu frekvenciju  $5 \text{ GHz}$ , a približno izrađen je od dijela smosne kuje čiji su vodici od božera (stacionarne tačke) udaljeni  $5.81 \cdot 10^7 \text{ S/m}$ . Poluprečnici unutarnjeg i vanjskog vodika su  $1 \text{ mm}$  i  $4 \text{ mm}$ . Usporedite faktore gubitaka za slučaj kada je smosna kupa ispunjena zrakom, te za slučaj kada je ispunjena dielektrikom relativne dielektrične konstante  $2.08$  i tangensa gubitaka  $4 \cdot 10^{-4}$ .

$$f = 5 \text{ GHz}$$

$$\sigma = 5.81 \cdot 10^7 \text{ S/m}$$

$$a = 1 \text{ mm}$$

$$b = 4 \text{ mm}$$

$$1^\circ Q_1 = ?$$

$$\epsilon_r = 1$$

$$2^\circ Q_2 = ?$$

$$\epsilon_r = 2.08$$

$$\tan \delta = 4 \cdot 10^{-4}$$

$$\beta = L + jB = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$$

$$= \sqrt{(j\omega L)(j\omega C) \left(1 + \frac{R}{j\omega L}\right) \left(1 + \frac{G}{j\omega C}\right)}$$

$$= j\omega \sqrt{LC} \cdot \sqrt{1 - j \left( \frac{R}{\omega L} + \frac{G}{\omega C} \right) - \frac{RG}{\omega^2 LC}}$$

$$\left. \begin{array}{l} R \ll \omega L \\ G \ll \omega C \end{array} \right\} RG \ll \omega^2 LC$$

aproksimacija:  $\sqrt{1-x} \approx 1 + \frac{x}{2}$

$$\beta \approx j\omega \sqrt{LC} \left[ 1 + \frac{j}{2} \left( \frac{R}{\omega L} + \frac{G}{\omega C} \right) \right]$$

$$\tan \delta = 0$$

$$R_s = \sqrt{\frac{\omega \mu}{2\sigma}} = 1.84 \cdot 10^{-2} \Omega$$

$$\beta = \omega \sqrt{LC}$$

$$\alpha = \int \frac{1}{2} \left( R \sqrt{\frac{C}{L}} + G \sqrt{\frac{L}{C}} \right)$$

gubici u vodiču  $\rightarrow$  gubici u dielektriku

$$\epsilon' = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r = \epsilon_0$$

$$R = \frac{R_s}{2\pi} \left( \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) = 3.58 \Omega$$

$$C = \frac{2\pi \epsilon'}{\ln \frac{b}{a}} = 4.01 \cdot 10^{-11} \text{ F}$$

$$L = \frac{\mu}{2\pi} \ln \left( \frac{b}{a} \right) = 2.77 \cdot 10^{-7} \text{ H}$$

$$G = \frac{2\pi \omega \epsilon''}{\ln \left( \frac{b}{a} \right)} = 0$$

$$\beta = 104.703 \text{ rad/m}$$

$$L = 0.0215 \frac{\text{Np}}{\text{m}}$$

$$Q_0 = \frac{\beta}{2L} = 2434.95$$

$\Rightarrow$

2°

$$R_s = 1.84 \cdot 10^{-2} \Omega$$

$$A = 3.58 \Omega$$

$$C = 8.34 \cdot 10^{-11} F$$

$$L = 2.77 \cdot 10^{-7} H$$

$$G = 1.04 \cdot 10^{-3} \frac{1}{\Omega}$$

$$\beta = 150.99 \text{ rad/m}$$

$$L = 0.0506 \frac{Np}{m}$$

$$Q_0 = \frac{\beta}{2L} = 1491.99$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{2434.95}{1491.99} = 1.63$$

$$\epsilon_r = 2.08$$

$$\tan \delta = 4 \cdot 10^{-4}$$

$$\epsilon' = \epsilon_0 \epsilon_r$$

$$\epsilon'' = \epsilon_0 \epsilon_r \tan \delta$$

7. Mikrotalasni rezonator (kružni) dužine  $\lambda/2$ , zatvoren otvorenim krajem, izrađen je od bakra vodljivosti  $5.81 \cdot 10^7$  S/m na dielektričnom supstratu visine 1.5 mm, relativne dielektrične konstante 2.5 i tangensa gubitaka  $10^{-3}$ . Karakteristična impedancija mikrotalasne linije je  $50 \Omega$ . Koliko je dužine kružnog rezonatora ako mu je rezonantna frekvencija 4 GHz?

Izračunati unutarnji faktor Q rezonatora.

Ukoliko je rezonator ravno opterećen teretom impedancije  $50 \Omega$ , izračunati vanjski faktor Q rezonatora i opterećeni faktor Q rezonatora.

Koliko je faktor sprege? Zauzima li rasipna polja na otvorenom kraju disperziju?

$$l = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{v_p}{f} = \frac{1}{2} \cdot \frac{c}{f \sqrt{\epsilon_{eff}}}$$

$$\sigma = 5.81 \cdot 10^7 \text{ S/m}$$

$$h = 1.5 \text{ mm}$$

$$\epsilon_r = 2.5$$

$$\tan \delta = 10^{-3}$$

$$f = 4 \text{ GHz}$$

$$l = ?$$

$$Q_0 = ?$$

$$Q_{ext} = ?$$

$$Q_T = ?$$

$$\frac{W}{h} > 2 \quad \frac{W}{h} = \frac{2}{\pi} \left\{ B - 1 - \ln(2B - 1) + \frac{\epsilon_r - 1}{2\epsilon_r} \left[ \ln(B - 1) + 0.39 - \frac{0.61}{\epsilon_r} \right] \right\} = 2.83$$

$$B = \frac{377 \cdot \pi}{2 \cdot 2 \sqrt{\epsilon_r}} = 2.49$$

$$\epsilon_{eff} = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \left( 1 + 10 \frac{h}{W} \right)^{-0.555} = 2.074$$

$$l = \frac{1}{2} \cdot \frac{c}{f \sqrt{\epsilon_{eff}}} = 0.026 \text{ m} = 2.6 \text{ cm}$$

ELEMENTI NADOMJESNOG SKLOPA

$$Z_T = \infty \quad (\text{otvoreni kraj})$$

$$Z_{in} = Z_0 \cdot \frac{Z_T + Z_0 \tanh(j\beta l)}{Z_0 + Z_T \tanh(j\beta l)} = \frac{Z_0}{\tanh(j\beta l)} = \frac{Z_0}{\tanh[(1 + j\beta)l]} = Z_0 \cdot \frac{1 + \tanh(\beta l)j \tanh(\beta l)}{\tanh(\beta l) + j \tanh(\beta l)}$$

$$\tanh(A+B) = \frac{\tanh A + \tanh B}{1 + \tanh A \cdot \tanh B}$$

$$\tanh(j\beta) = j \tanh \beta$$

- formeltrans Ziel u. optimalen rechnerische Frequenz

$$\omega = \omega_0 + \Delta\omega; \Delta\omega \ll \omega_0$$

$$|Z| = \frac{\omega}{V_p} \cdot l = \frac{\omega_0 \cdot l}{V_p} + \frac{\Delta\omega \cdot l}{V_p}$$


$$\frac{\omega_0 l}{V_p} = \frac{2\pi\beta}{V_p} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi\beta}{V_p} \cdot \frac{V_p}{\beta} = \pi \Rightarrow \frac{1}{V_p} = \frac{\pi}{\omega_0}$$

$$\left\{ |Z| = \bar{n} + \frac{\Delta\omega \cdot \bar{n}}{\omega_0} \right.$$

$$\Rightarrow \arg |Z| = \arg \left( \bar{n} + \frac{\Delta\omega \cdot \bar{n}}{\omega_0} \right) = \arg \left( \frac{\Delta\omega \cdot \bar{n}}{\omega_0} \right) \approx \frac{\Delta\omega \cdot \bar{n}}{\omega_0}$$

$$R = \frac{Z_0}{\alpha l}$$
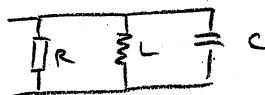
$$C = \frac{\bar{n}}{2\omega_0 Z_0} \Rightarrow L = \frac{1}{\omega_0^2 C}$$



$$L_c = \frac{R_S}{\omega \cdot \beta} = 0.075 \frac{Np}{m}$$

$$R_S = \sqrt{\frac{\omega \cdot \mu_0}{2\sigma}} = 1.6 \cdot 10^{-2} \Omega$$

$$\frac{\omega}{h} = 2.83 \Rightarrow \omega = 2.83 \cdot h = 4.25 \text{ mm}$$

$$l = \frac{1}{2} = 2.6 \text{ cm} \Rightarrow l_g = 5.2 \text{ cm} = 0.052 \text{ m}$$

$$\alpha_d = \frac{\pi}{\lambda_g} \cdot \frac{\epsilon_r (\epsilon_{eff} - 1)}{\epsilon_{eff} (\epsilon_r - 1)} \cdot \arg S = 0.0521 \frac{Np}{m}$$

$$\alpha = \alpha_d + \alpha_c = 0.1271 \frac{Np}{m}$$

$$R = \frac{Z_0}{\alpha l} = 15130.42 \Omega$$

$$C = \frac{\bar{n}}{2 \cdot \omega_0 \cdot Z_0} = 1.25 \cdot 10^{-12} \text{ F}$$

2nd

$$L = \frac{1}{\omega_0^2 C} = 1.26 \mu\text{H}$$

$$Q_0 = \omega_0 \cdot R \cdot C = 475.33$$

$$Q_V = \frac{R \Gamma}{\omega_0 L} = 1.578$$

$$\frac{1}{Q_T} = \frac{1}{Q_0} + \frac{1}{Q_V} \Rightarrow Q_T = 1.522$$

$$K = \frac{Q_0}{Q_V} = 301 > 1$$

Modulatorische Streuung



8. Rezonator je izrađen od dijela snosne linije dužine  $1/2 \lambda$  koja je na jednom kraju zatvorena kratkim spojem. Snosna linija je ispunjena zrakom; poluprečnik unutarnjeg vodika je  $3.5 \text{ mm}$ , a vanjskog  $7 \text{ mm}$ . Vodici su izrađeni od bakra vodljivost  $5.81 \cdot 10^7 \text{ S/m}$ . Rezonantna frekvencija ovog rezonatora je  $3 \text{ GHz}$ .  
Nacrtati nadomjesni sklop s koncentriranim elementima za navedeni rezonator a odrediti rezonantnu frekvenciju i odrediti vrijednosti elemente nadomjesnog sklopa. Odrediti unutarnji faktor dobrote i ulaznu impedanciju rezonatora na rezonantnoj frekvenciji.  
Ako je rezonator opterećen frekvencijom od  $30 \Omega$ , izračunati vanjski i opterećeni faktor dobrote.

kratki spoj  $\rightarrow$  serijski titrajni krug

$$l = \frac{\lambda}{2}$$

$$\epsilon_r = 1$$

$$a = 3.5 \text{ mm}$$

$$b = 7 \text{ mm}$$


$$\sigma = 5.81 \cdot 10^7 \text{ S/m}$$

$$f = 3 \text{ GHz}$$

$$R, L, C = ?$$

$$Q_0, Z_{in} = ?$$
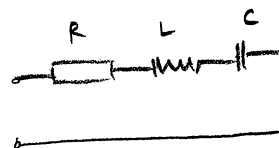
$$R_T = 30 \Omega \rightarrow Q_v, Q_T = ?$$



$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{1 + j\omega C}} = \sqrt{\frac{L}{C}} = 40.26 \Omega$$

$$C = \frac{2\pi \epsilon'}{\ln(\frac{b}{a})} = \frac{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r}{\ln(\frac{b}{a})} = 8.02 \cdot 10^{-11} \text{ F}$$

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln(\frac{b}{a}) = 1.3 \cdot 10^{-7} \text{ H}$$

$$R = \frac{R_s}{2\pi} \left( \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) = 0.968 \Omega$$

$$R_s = \sqrt{\frac{\omega \mu}{2\sigma}} = 0.0142 \Omega$$

$$Q = \frac{1}{2} \cdot \frac{C}{L} = 0.05$$

$$d_c = \frac{1}{2} \sqrt{LC} \cdot \frac{R}{L} = 0.012 \frac{\text{NP}}{\text{m}}$$

$\Rightarrow$

$$R' = 20 \cdot 2 \cdot 1 = 0.0241 \Omega$$

$$L' = \frac{20 \cdot 1}{2\omega_0} = 3.35 \cdot 10^{-9} \text{ H}$$

$$C' = \frac{1}{\omega_0^2 \cdot L'} = 8.401 \cdot 10^{-13} \text{ F}$$

$$2\omega_1, 2\omega_2 = R' = 0.0241 \Omega$$

$$Q_0 = \frac{\omega_0 \cdot L'}{R'} = 2620.16$$

$$Q_v = \frac{\omega_0 \cdot L'}{R_T} = 2.104$$

$$Q_T = \left( \frac{1}{Q_0} + \frac{1}{Q_v} \right)^{-1} = 2.102$$

9

Prstenasti rezonator izrađen od mikrotranzistorske kugle širine 2 mm ima prvi rezonantni mod na frekvenciji 1 GHz.

Koliki je njegov srednji polunajev ako je izrađen od aluminijske vodljivosti  $3.82 \cdot 10^7$  S/m, na supstratu debljine 1.6 mm, relativne dielektrične konstante 6.4 i tangense gubitaka  $4 \cdot 10^{-3}$ ?

Izračunati ulaznu impedanciju u rezonanciji i unutarnji faktor dobrote.

$$w = 2 \text{ mm}$$

$$f_1 = 1 \text{ GHz}$$

$$\sigma = 3.82 \cdot 10^7 \text{ S/m}$$

$$h = 1.6 \text{ mm}$$


$$\epsilon_r = 6.4$$

$$\tan \delta = 4 \cdot 10^{-3}$$

$$d = ?$$

$$Z_{ul} = ?$$

$$Q_0 = ?$$

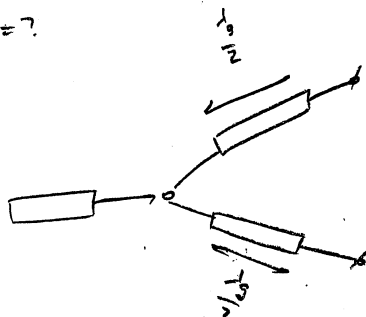

$$Z_0 = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_{eff}}} \cdot \frac{1}{\frac{w}{h} + 1.98 \left( \frac{w}{h} \right)^{0.172}} = 53.79 \Omega$$

$$\alpha_c = \frac{R_s}{w \cdot Z_0} = 0.0944 \frac{\text{NP}}{\text{m}}$$

$$R_s = \sqrt{\frac{w \cdot f_0}{2\sigma}} = 0.0101 \Omega$$

$$\alpha_d = \frac{\pi}{\lambda_g} \cdot \frac{\epsilon_r (\epsilon_{eff} - 1)}{\epsilon_{eff} (\epsilon_r - 1)} \cdot \tan \delta = 0.0818 \frac{\text{NP}}{\text{m}}$$

$$\alpha = \alpha_d + \alpha_c = 0.176 \frac{\text{NP}}{\text{m}}$$

$$R = \frac{Z_0}{\alpha \cdot l} = 4322.84 \Omega$$

$$Z_{ul} = R \parallel R = 2161 \Omega$$

$$Q_0 = \frac{\beta}{2\alpha} = 126.077$$

$$\beta = \frac{2\pi l}{\lambda_r} = \frac{2\pi f \sqrt{\epsilon_r}}{c} = 44.37 \frac{\text{rad}}{\text{S}}$$


$$\epsilon_{eff} = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \left( 1 + 10 \frac{h}{w} \right)^{-0.555} = 4.49$$


$$\lambda_g = \frac{c}{f \sqrt{\epsilon_{eff}}} = 0.1415 \text{ m} = 14.15 \text{ cm}$$

$$2\pi d = n \cdot \lambda_g$$

$$d = \frac{n \cdot \lambda_g}{2\pi} = 0.022 \text{ m} = 2.22 \text{ cm}$$

$$l = \frac{1}{2} \cdot \frac{c}{f \sqrt{\epsilon_{eff}}} = 0.0707 \text{ m} = 7.07 \text{ cm}$$

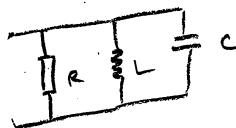

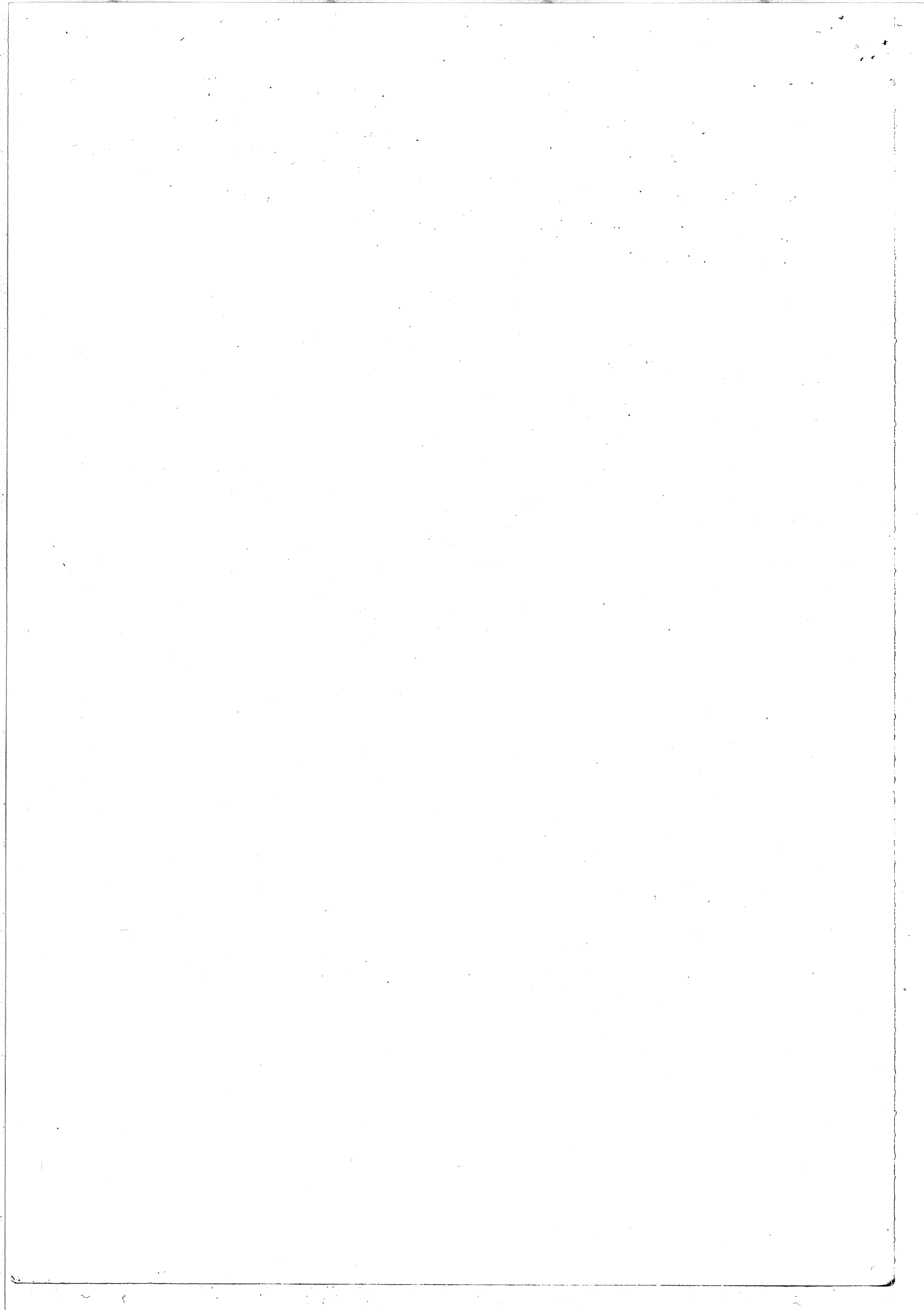

ZADACI 05

- ① Rasprši parametri mikrovalnog tranzistora na frekvenciji 10 GHz.  
Izmereni su u mjernom sustavu karakteristične impedancije 50 Ω:

$$S_{11} = 0.45 \angle 150^\circ$$

$$S_{12} = 0.01 \angle -10^\circ$$

$$S_{21} = 2.05 \angle 10^\circ$$

$$S_{22} = 0.4 \angle -150^\circ$$

Na pojačalo su priključeni: generator impedancije  $Z_g = 20 \Omega$  i teret impedancije  $Z_T = 30 \Omega$ . Ispitati stabilnost tranzistora. Izračunati pogonsku, prijemnu i raspoloživu pojačanu snagu.

$$f = 10 \text{ GHz}$$

$$[S] = \begin{bmatrix} 0.45 \angle 150^\circ & 0.01 \angle -10^\circ \\ 2.05 \angle 10^\circ & 0.4 \angle -150^\circ \end{bmatrix}$$

$$Z_g = 20 \Omega$$

$$Z_T = 30 \Omega$$

$$\Delta = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21} = 0.1595 < 1$$

apsolutno stabilan  
tranzistor

$$K = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2|S_{12}S_{21}|} = 16.16 > 1$$

$$\Gamma_T = \frac{Z_T - Z_0}{Z_T + Z_0} = -0.25$$

$$\Gamma_g = \frac{Z_g - Z_0}{Z_g + Z_0} = -0.428$$

$$\Gamma_{12} = S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_g}{1 - S_{11}\Gamma_g} = 0.408 \angle -150.8^\circ$$

$$\Gamma_{in} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_T}{1 - S_{22}\Gamma_T} = 0.454 \angle 150.38^\circ$$

$$\text{Pogonska pojačanje: } G_P = \frac{1}{1 - |\Gamma_{in}|^2} \cdot |S_{21}|^2 \cdot \frac{1 - |\Gamma_T|^2}{|1 - S_{22}\Gamma_T|^2} = 5.93 = 7.73 \text{ dB}$$

$$\text{Prijemna pojačanje: } G_T = \frac{1 - |\Gamma_g|^2}{|1 - \Gamma_{in}\Gamma_g|^2} \cdot |S_{21}|^2 \cdot \frac{1 - |\Gamma_T|^2}{|1 - S_{22}\Gamma_T|^2} = 5.49 = 7.39 \text{ dB}$$

$$\text{Raspoloživa pojačanje: } G_A = \frac{1 - |\Gamma_g|^2}{|1 - S_{11}\Gamma_g|^2} \cdot |S_{21}|^2 \cdot \frac{1}{1 - |\Gamma_{12}|^2} = 5.85 = 7.67 \text{ dB}$$

2. Za GaAs FET zadani su raspršni parametri na frekvenciji

4 GHz za karakterističnu impedanciju sustava 50 Ω:


$$S_{11} = 0.72 \angle -116^\circ$$

$$S_{12} = 0.03 \angle 57^\circ$$

$$S_{21} = 2.6 \angle 76^\circ$$

$$S_{22} = 0.73 \angle -54^\circ$$

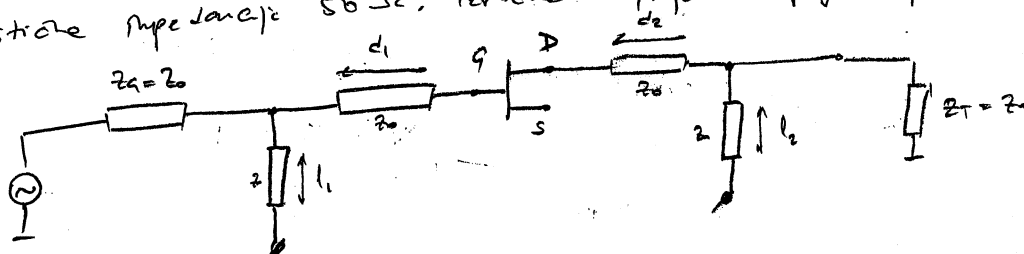Ispitati stabilnost tranzistora. Projektirati pojačalo za maksimalno pojačanje koristeći ne ulazu i izlazu prilagodne mreže s jednim stopom prenosne gubitke. Pretpostaviti da su krupje bez gubitaka te da je njihova karakteristična impedancija 50 Ω. Izračunati prienosno pojačanje snage.



$$K = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2 |S_{21} \cdot S_{12}|} = 1.19 > 1$$

$$\Delta = S_{11} \cdot S_{22} - S_{12} \cdot S_{21} = 0.487 \angle -168.2^\circ$$

$$|\Delta| = 0.487 < 1$$

apsolutno stabilan

maksimalno pojačanje  $\Rightarrow \Gamma_{in} = \Gamma_a^*$  i  $\Gamma_{out} = \Gamma_T^*$

$$\Gamma_{in} = \Gamma_a^* = S_{11} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_T}{1 - S_{22} \Gamma_T}$$

$$\Gamma_{out} = \Gamma_T^* = S_{22} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_a}{1 - S_{11} \Gamma_a}$$

$$\begin{aligned} \underbrace{(S_{11} - \Delta \cdot S_{22}^*)}_{a_1} \Gamma_a^2 + \underbrace{(|\Delta|^2 - |S_{11}|^2 + |S_{22}|^2 - 1)}_{b_1} \Gamma_a + \underbrace{(S_{11}^* - \Delta^* S_{22})}_{c_1} &= 0 \\ \underbrace{(S_{22} - \Delta \cdot S_{11}^*)}_{a_2} \Gamma_T^2 + \underbrace{(|\Delta|^2 + |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 - 1)}_{b_2} \Gamma_T + \underbrace{(S_{22}^* - \Delta^* S_{11})}_{c_2} &= 0 \end{aligned}$$

$$a_1 = 0.37 \angle -123.47^\circ$$

$$b_1 = -0.748$$

$$c_1 = 0.37 \angle 123.4^\circ$$

$$a_2 = 0.385 \angle -61.08^\circ$$

$$b_2 = -0.777$$

$$c_2 = 0.385 \angle 61.08^\circ$$



$$(0.37 \angle -123.4^\circ) \Gamma_g^2 - 0.748 \Gamma_g + 0.37 \angle 123.4^\circ = 0$$

$$\Gamma_{g,1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\Gamma_g \begin{cases} 1.158 \angle 123.4^\circ \\ 0.863 \angle 123.4^\circ \end{cases}$$

$$(0.385 \angle -61.08^\circ) \Gamma_T^2 - 0.777 \Gamma_T + 0.385 \angle 61.08^\circ = 0$$

$$\Gamma_T \begin{cases} 1.144 \angle 61.08^\circ \\ 0.873 \angle 61.08^\circ \end{cases}$$


$$\Gamma_g = 0.863 \angle 123.4^\circ$$

$$\Gamma_{in} = \Gamma_g^* = 0.863 \angle -123.4^\circ$$

$$\Gamma_T = 0.873 \angle 61.08^\circ$$

$$\Gamma_{in} = \Gamma_T^* = 0.873 \angle -61.08^\circ$$

klazna mreža:

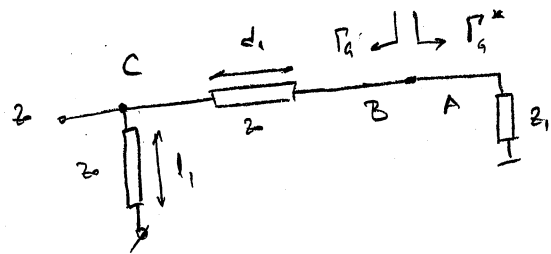

$$\Gamma_g = 0.863 \angle 123.4^\circ$$

$$\Gamma_g^* = 0.863 \angle -123.4^\circ$$

$$A: \frac{Z_1}{Z_0} = \frac{1 + \Gamma_g^*}{1 - \Gamma_g^*} = 0.107 - j0.68 = \frac{Z_A}{Z_0}$$

$$B: \frac{Y_B}{Y_0} = 0.3 + j1.82; \quad W_B = 0.171 \lambda$$

$$C: \frac{Y_C}{Y_0} = 1 - j3.56; \quad W_C = 0.291 \lambda$$


$$d_1 = W_C - W_B = 0.12 \lambda$$

$$\frac{Y_C}{Y_0} + \frac{Y_{st1}}{Y_0} = 1 \Rightarrow \frac{Y_{st1}}{Y_0} = 1 - \frac{Y_C}{Y_0} = +j3.56$$

$$W_{st1} = 0.206 \lambda = \underline{\underline{1}}$$

$\Rightarrow$

Blazna mreža:

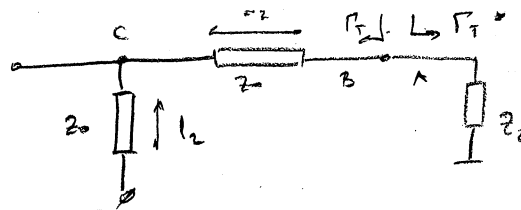

$$\Gamma_T = 0.873 \angle 61.08^\circ$$

$$\Gamma_T^* = 0.873 \angle -61.08^\circ$$

$$A: \frac{z_2}{z_0} = \frac{1 + \Gamma_T^*}{1 - \Gamma_T^*} = 0.25 - j1.67 = \frac{z_2}{z_0}$$

$$B: \frac{y_0}{y_0} = 0.09 + j0.59; W_B = 0.085 \text{ A}$$

$$C: \frac{y_c}{y_0} = 1 - j3.64; W_C = 0.29 \text{ A}$$

$$d_2 = W_C - W_B = 0.205 \text{ A}$$

$$\frac{y_c}{y_0} + \frac{y_{st2}}{y_0} = 1 \Rightarrow \frac{y_{st2}}{y_0} = 1 - \frac{y_c}{y_0} = +j3.64$$

$$W_{st2} = 0.208 \text{ A} = I_2$$

Priglasno pojačanje

$$G_T = \frac{1 - |\Gamma_T|^2}{|1 - \Gamma_{in} \Gamma_T|^2} \cdot |S_{21}|^2 = \frac{1 - |\Gamma_T|^2}{|1 - S_{22} \Gamma_T|^2} = 45.1 \approx 16.54 \text{ dB}$$